

处理器的数据通路





设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求
2. 选择数据通路上合适的组件
3. 连接组件构成数据通路

连接组件构成数据通路

(1) 取指令


读指令存储器是一个组合电路实现

取指令步骤：

- 从指令存储器读指令
- 将PC值更新为顺序执行的下一条指令的地址
 - $PC \leftarrow PC + 4$

PC的状态更新是时序电路：



- 需要CLK边沿控制
- 每个时钟周期更新一次

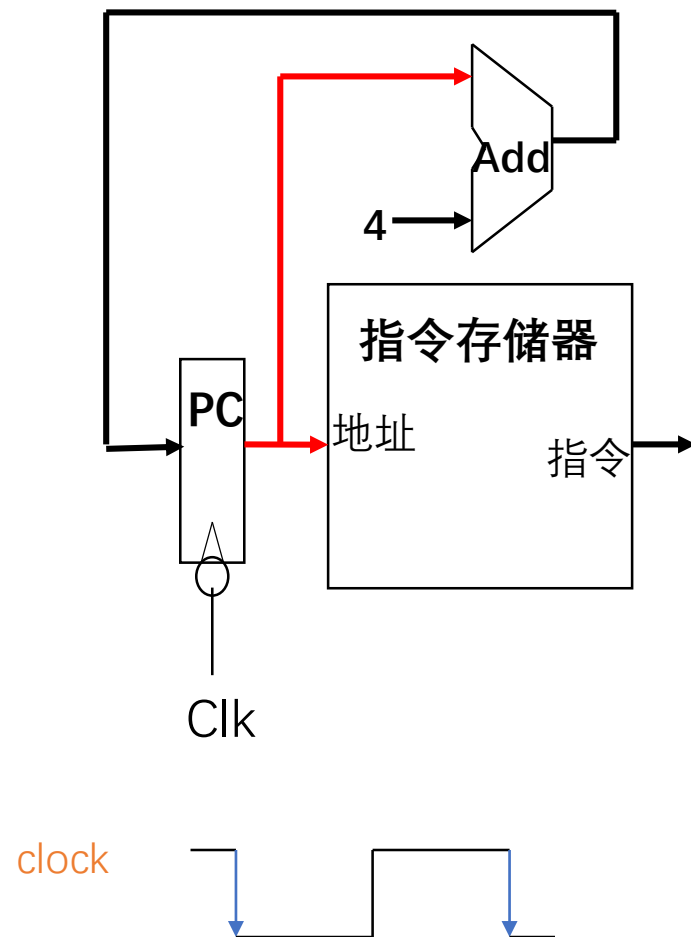



连接组件构成数据通路

 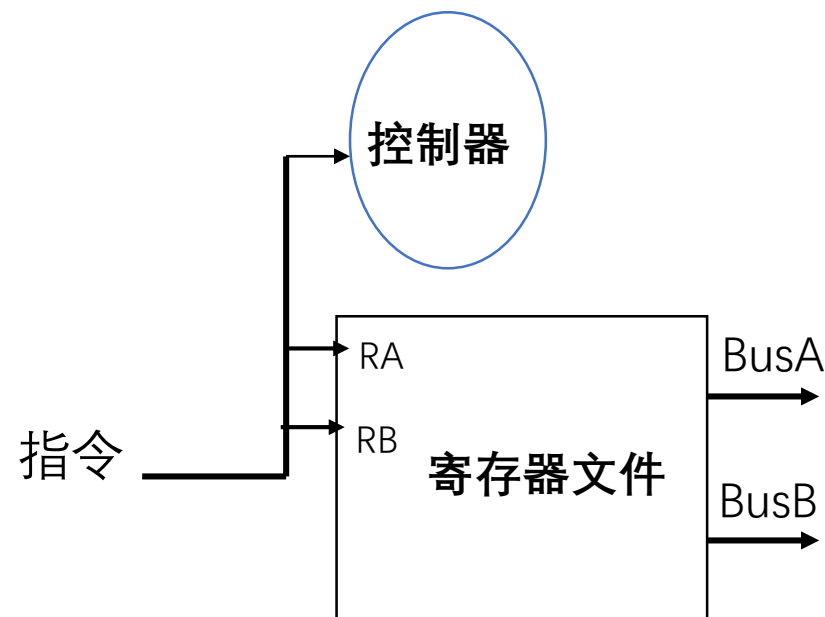- (2) 指令译码
 - 将指令的操作码 (op)和功能(func)码作为控制器的输入端
 - 读寄存器
 - 指令中的寄存器地址连接到RA和RB
 - 从寄存器文件读, 输出到BusA和BusB







R型指令的数据通路

- add rd, rs, rt
- $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

R-Type (Register)

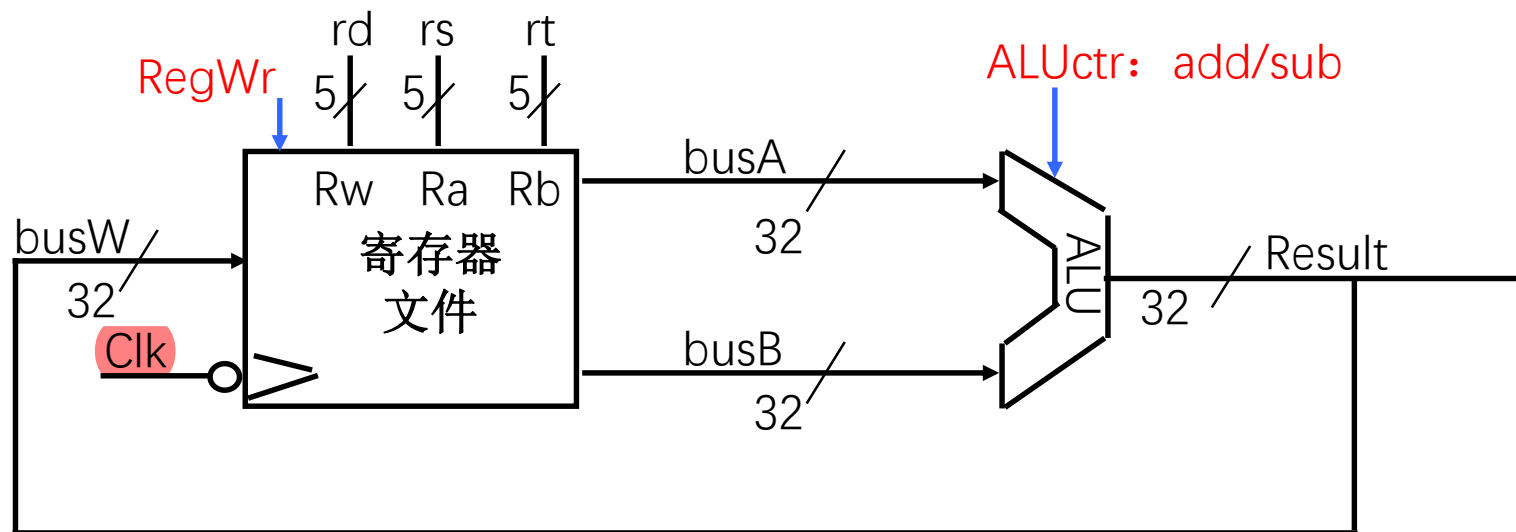 

Ra, Rb, Rw 对应 rs, rt, rd



控制信号: ALUctr=add, RegWr=1



Ori 数据通路

- ori rt, rs, imm16
- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}[\text{imm16}]$

I-Type (Immediate)

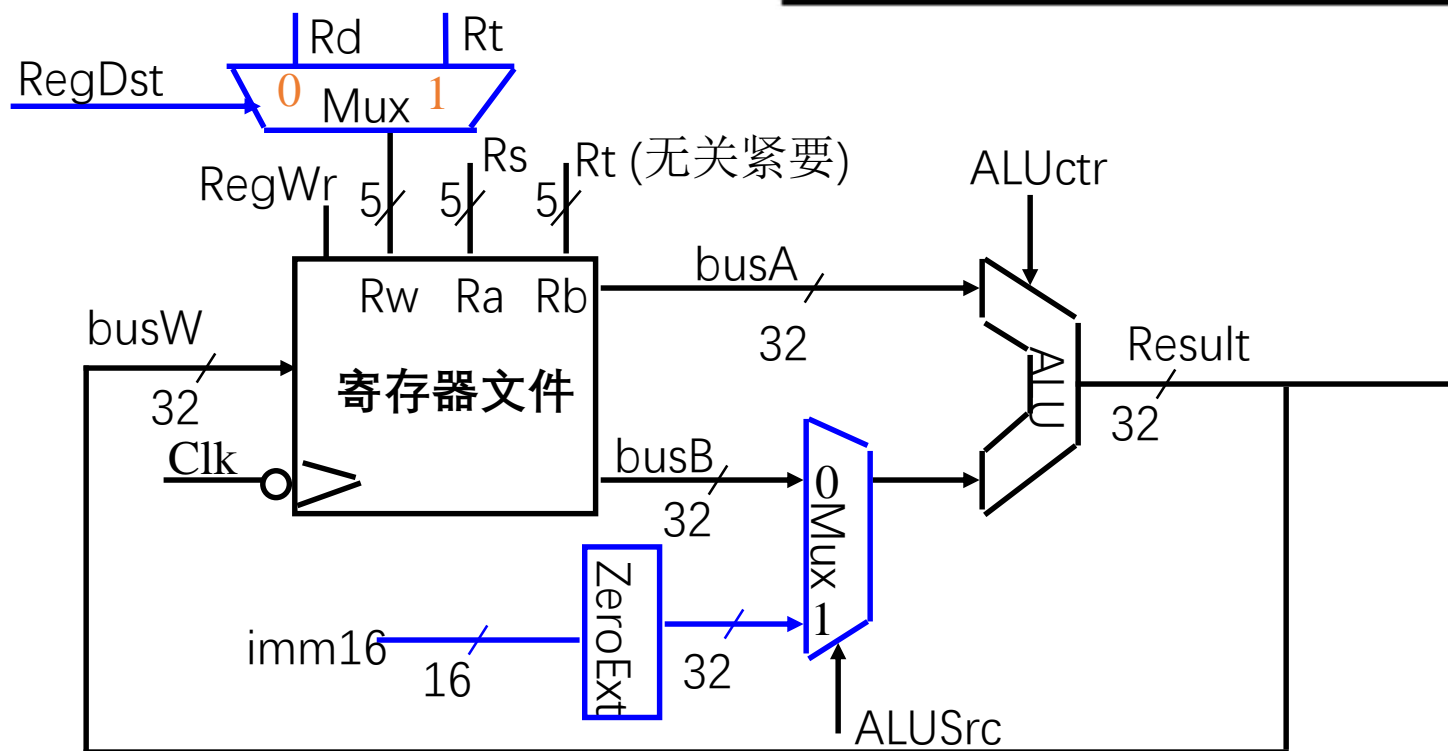 



控制信号: $\text{ALUSrc}=1; \text{ALUctr}=\text{or}; \text{RegWr}=1; \text{RegDst}=1$



Lw 数据通路

- lw rt, rs, imm16 $R[rt] \leftarrow M[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]]$


I-Type (Immediate)

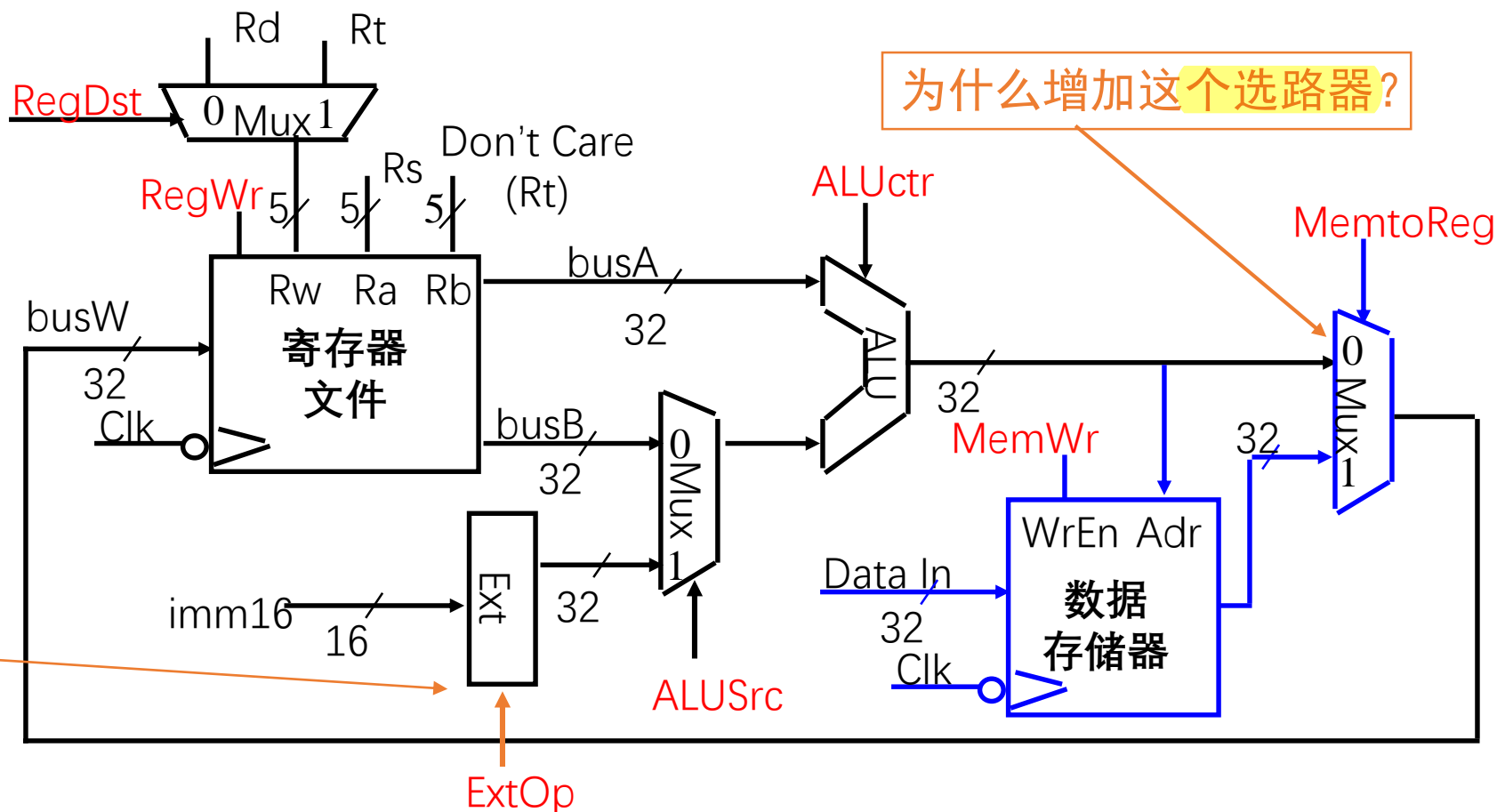 



ALUctr=add, ALUSrc=1, ExtOp=1, , MemWr=0, RegDst=1, RegWr=1, MemtoReg=1

Beq 数据通路

- beq rs, rt, imm16
- **if (R[rs] == R[rt]) then PC \leftarrow PC + sign_ext(Imm16) || 00 else PC \leftarrow PC + 4**

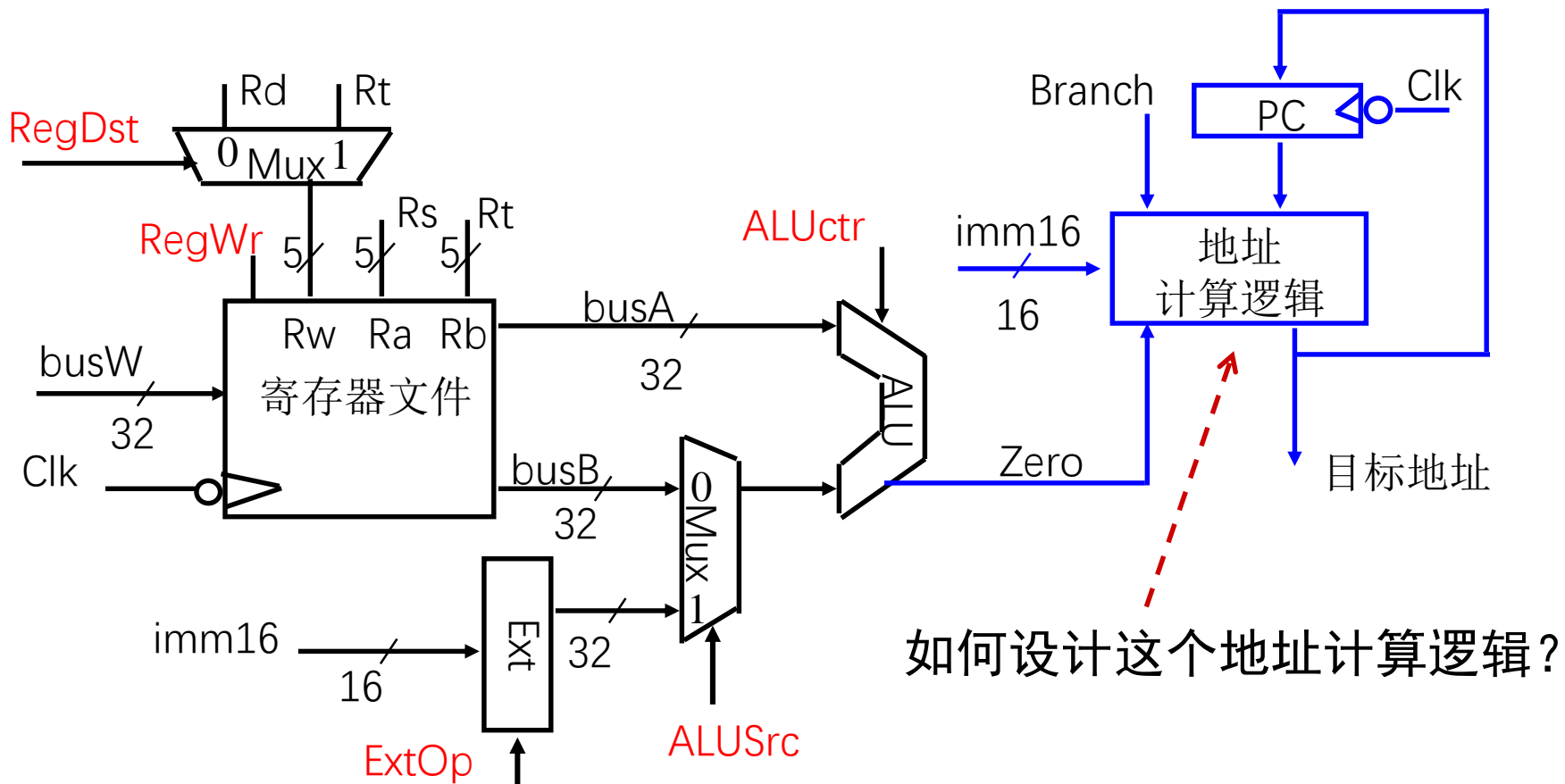

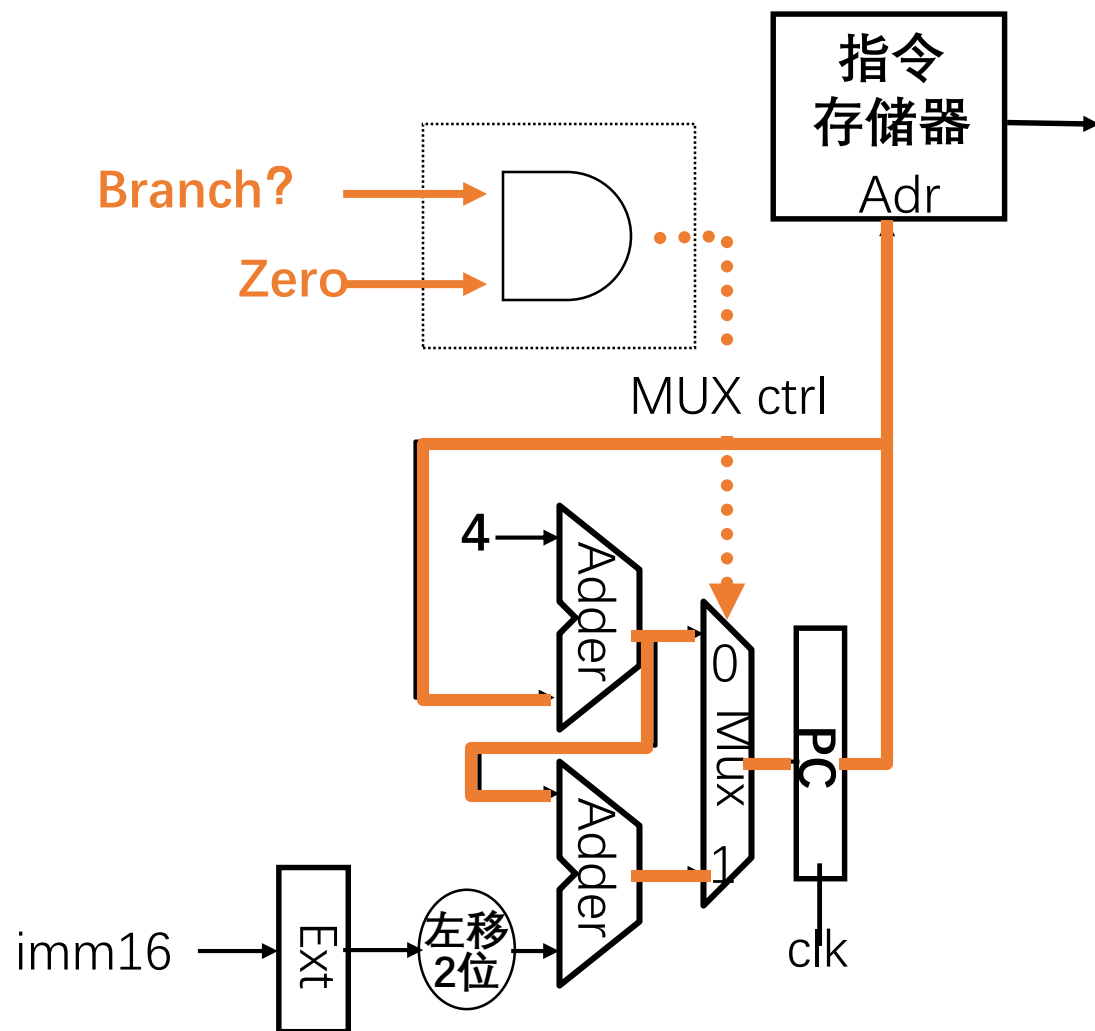 RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=sub, ExtOp=1, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1



if (Zero == 1) and (Branch == 1)
then $PC = PC + 4 + \text{SignExt}[\text{imm16}] * 4$;
else $PC = PC + 4$

- MUX_ctrl (选路器控制逻辑)


Branch?	zero?	MUX
0	x	0
1	0	0
1	1	1




Jump 指令

0x02	26 位地址
------	--------

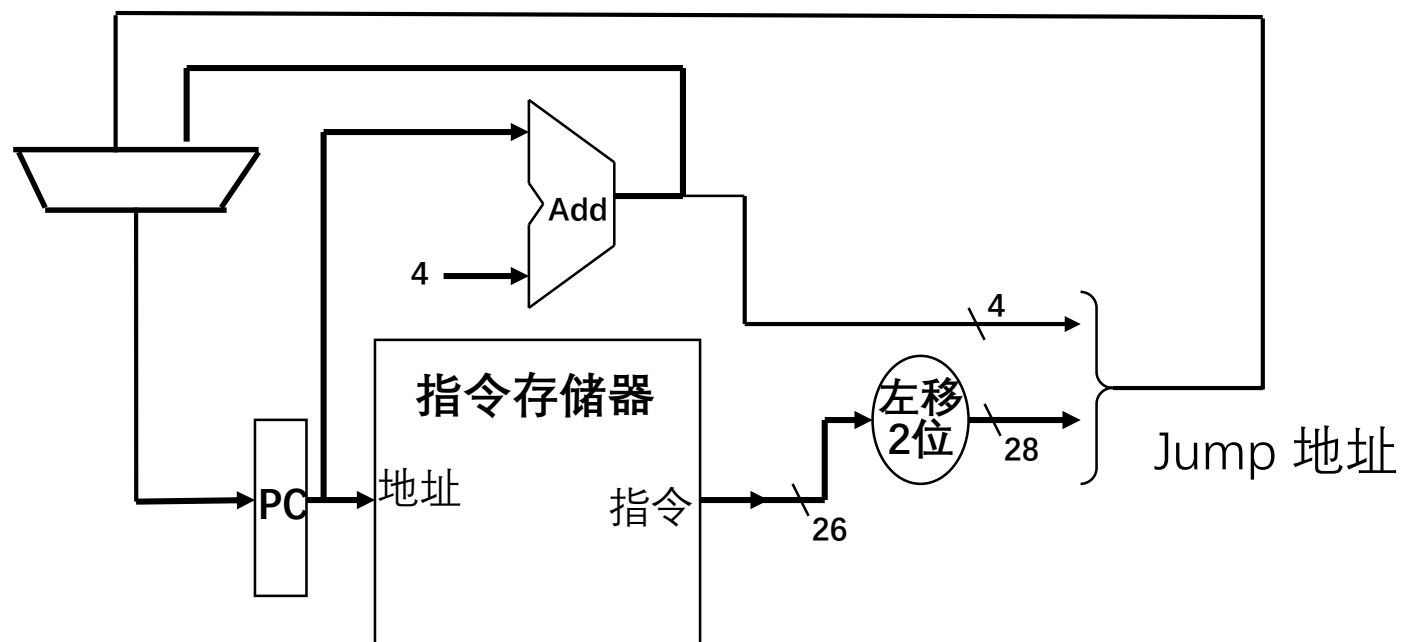- **JUMP** : $PC \leftarrow (PC + 4[31-28], I_{25-0}) \parallel 00$
- 指令中的最后26位左移2位后, 与PC+4的前4位拼接



完整的数据通路

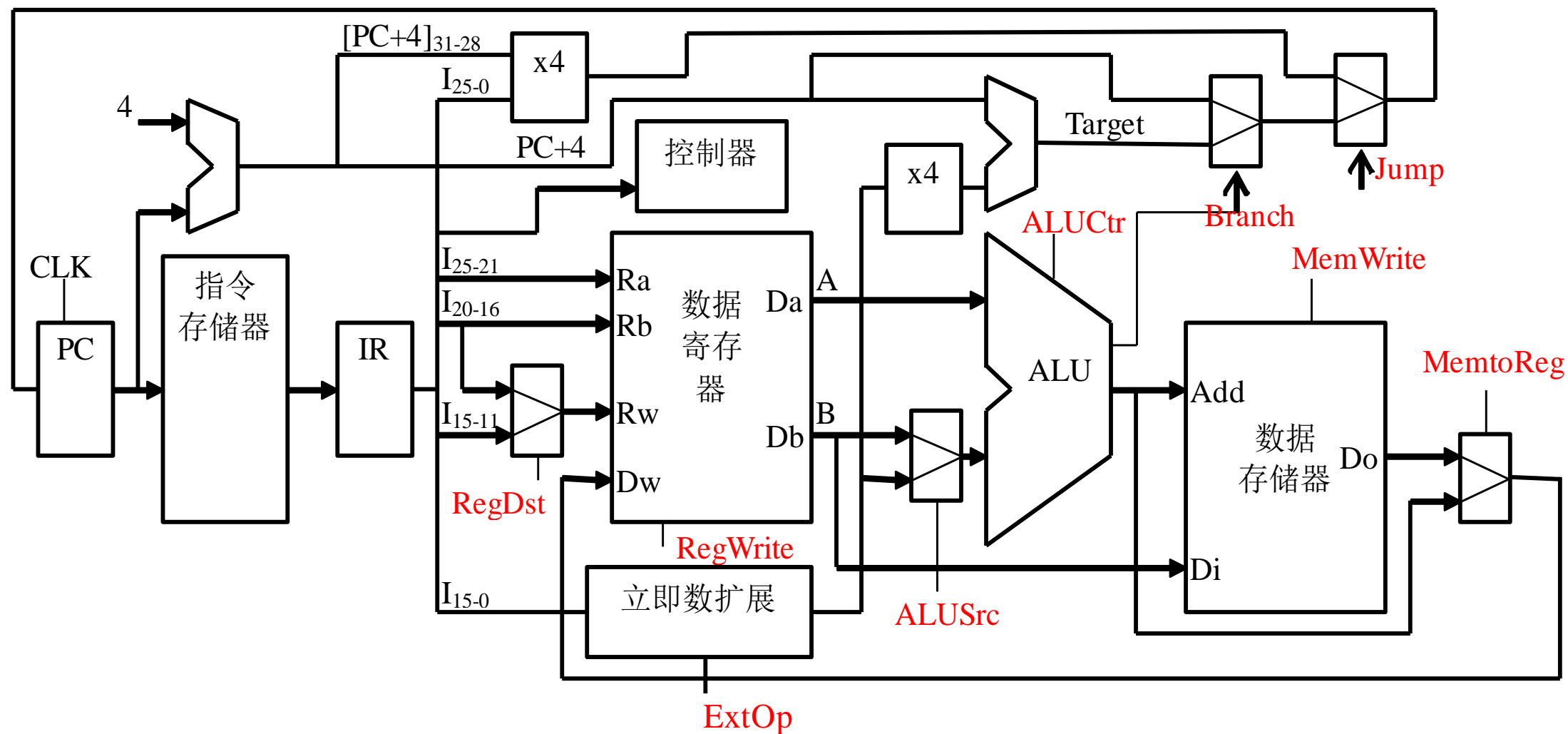

小结

- 连接组件构成数据通路
- 控制信号