

处理器设计



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

处理器设计

□ 能实现几条简单指令的处理器

算术逻辑运算指令: `add, sub, ori`


访问存储器: `lw, sw`

控制流指令: `beq, j`


MIPS指令的子集

- 加法与减法
 - `add rd, rs, rt`
 - `sub rd, rs, rt`
- OR 立即数:
 - `ori rt, rs, imm16`
- 读内存 和 写内存
 - `lw rt, rs, imm16`
 - `sw rt, rs, imm16`
- 条件转移:
 - `beq rs, rt, imm16`
- 无条件转移:
 - `j target`

R 型:

 

I 型:

 

J 型:



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求
2. 选择数据通路上合适的组件
3. 连接组件构成数据通路
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号
5. 集成控制信号，完成控制逻辑

分析各条指令的数据通路

指令的执行过程

取指令

指令译码

指令执行

ADD $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$

ORi $R[rt] \leftarrow R[rs] \mid \text{zero_ext}(\text{Imm16}); \quad PC \leftarrow PC + 4$


LOAD $R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})]; \quad PC \leftarrow PC + 4$

STORE $\text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rt]; \quad PC \leftarrow PC + 4$

BEQ if ($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leftarrow PC + 4 + \text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00$
 else $PC \leftarrow PC + 4$


JUMP $PC \leftarrow (PC + 4[31-28], I25-0) \parallel 00$

数据通路的大致需求

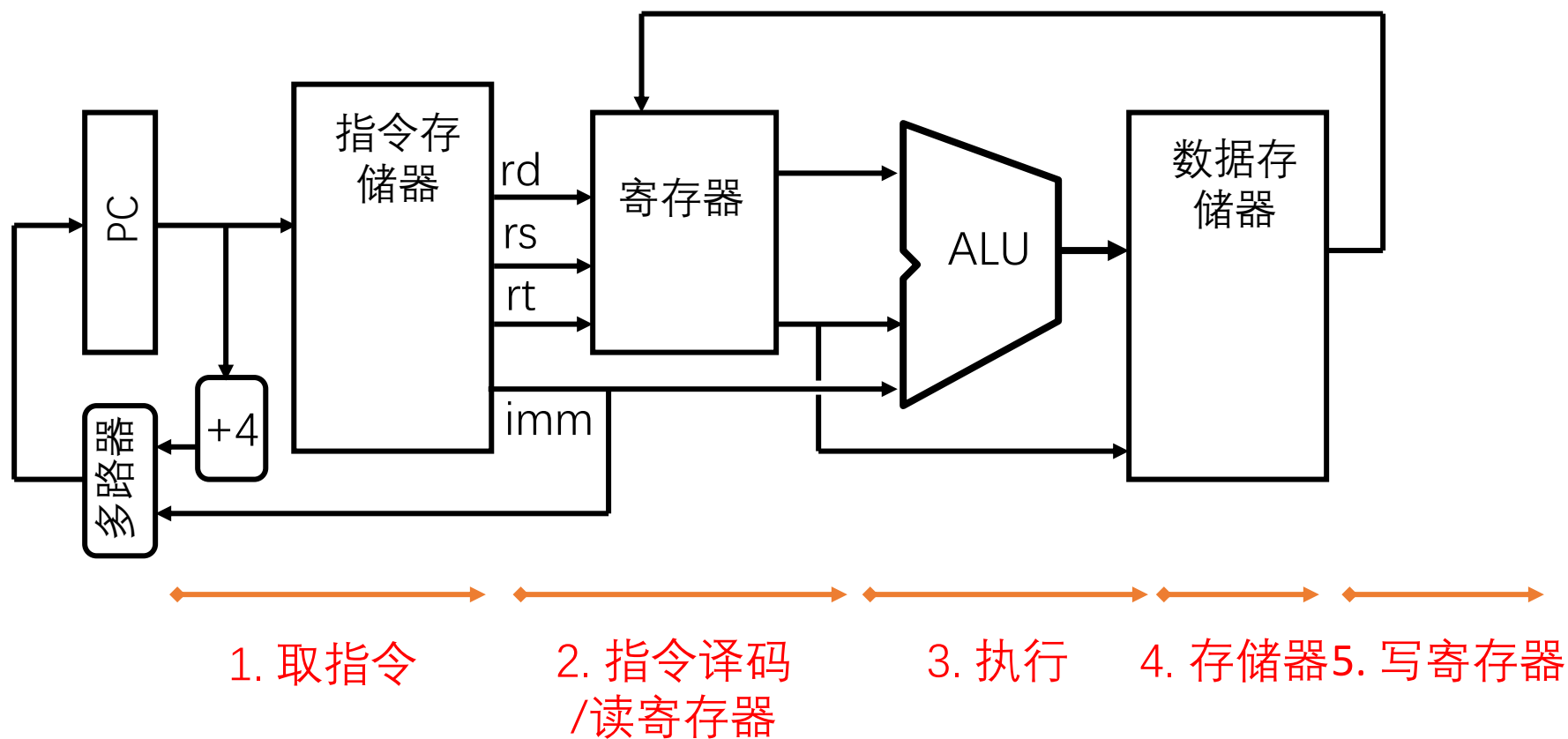

单周期处理器

- 单周期处理器：一个时钟周期完成一条指令：

 

边沿触发

状态转换发生在时钟边沿

状态单元：


例如：寄存器、存储器

- 读状态单元的内容 -> 通过组合逻辑电路实现指令的功能 -> 将结果写入一个或多个状态单元
- 状态单元每一周期更新一次，是否更新，需要一个显式的控制信号
- 寄存器、存储器：在时钟边沿来到、写允许信号有效时才更新状态

选择数据通路上合适的组件

状态单元：寄存器文件

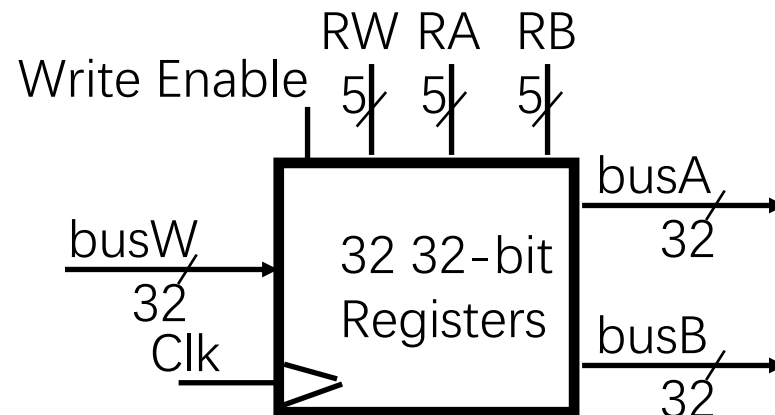
- 时钟输入(CLK)
 - 改变寄存器状态需要时钟边沿触发
- 32个寄存器
 - 两个32位输出：busA、busB
 - 一个32位输入：busW
- 寄存器选通
 - RA（5位）：选通RA指定的寄存器
 - RB（5位）：选通RB指定的寄存器
 - 读操作，看做一个组合电路模块的实现
 - RA、RB有效 => busA、busB 有效
 - RW（5位）：选通RW指定的寄存器
 - 写操作：CLK边沿触发
 - 当Write Enable 为1时，将busW 端口上的数据写入RW指定的寄存器



选择数据通路上合适的组件





状态单元：存储器

 - 时钟输入 (CLK)
 - 改变存储器状态需要时钟边沿触发
- 存储器总线
 - 32位数据输入总线: Data In
 - 32位数据输出总线: Data Out
- 读写操作
 - 读操作，看做一个组合电路模块的实现
 - 一定时间内完成从“地址信号有效” (Address) => “数据输出” Data Out
 - 写操作：时序电路
 - CLK边沿触发
 - Write Enable = 1: 将Data In的输入写入Address选中的那个字



选择数据通路上合适的组件

- 组合逻辑单元

    

连接组件构成数据通路

(1) 取指令


读指令存储器是一个组合电路实现

取指令步骤：

- 从指令存储器读指令
- 将PC值更新为顺序执行的下一条指令的地址
 - $PC \leftarrow PC + 4$



PC的状态更新是时序电路：

- 需要CLK边沿控制
- 每个时钟周期更新一次，

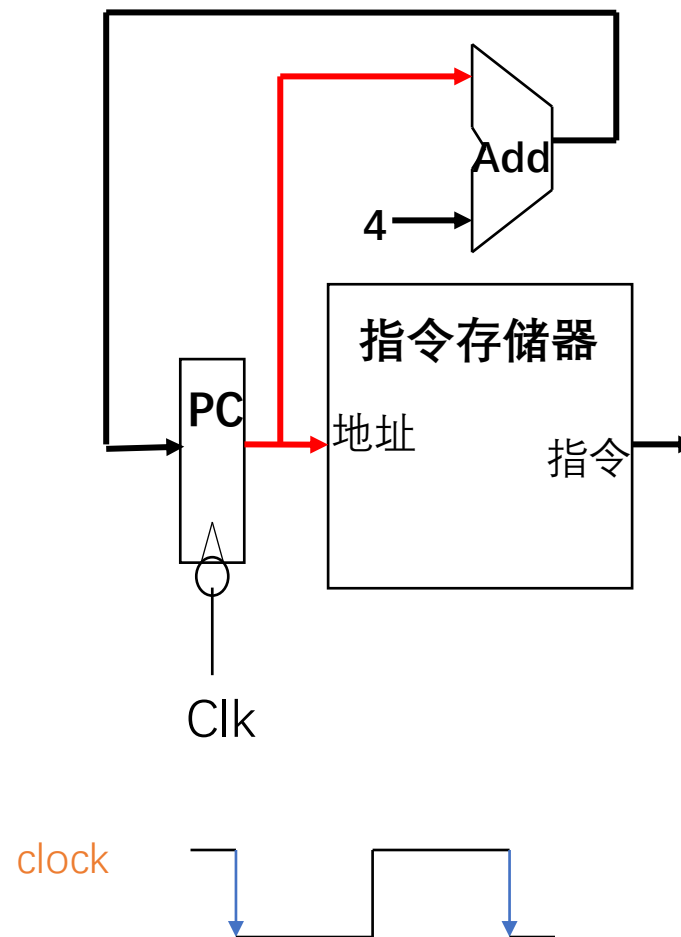

连接组件构成数据通路

 
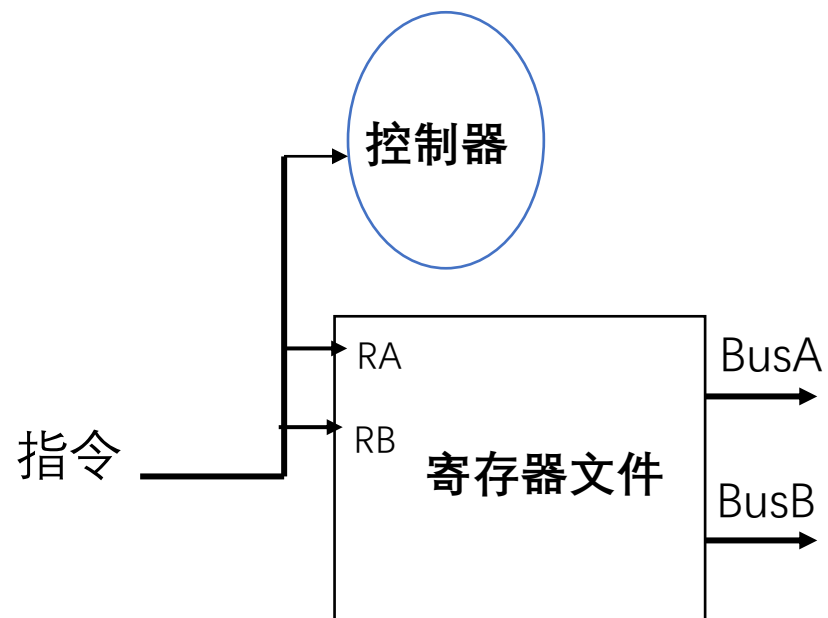
- (2) 指令译码
 - 将指令的操作码 (op)和功能(func)码作为控制器的输入端
- 读寄存器
 - 指令中的寄存器地址连接到RA和RB
 - 从寄存器文件读, 输出到BusA和BusB



R型指令的数据通路

- add rd, rs, rt
- $R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt]$

R-Type (Register)

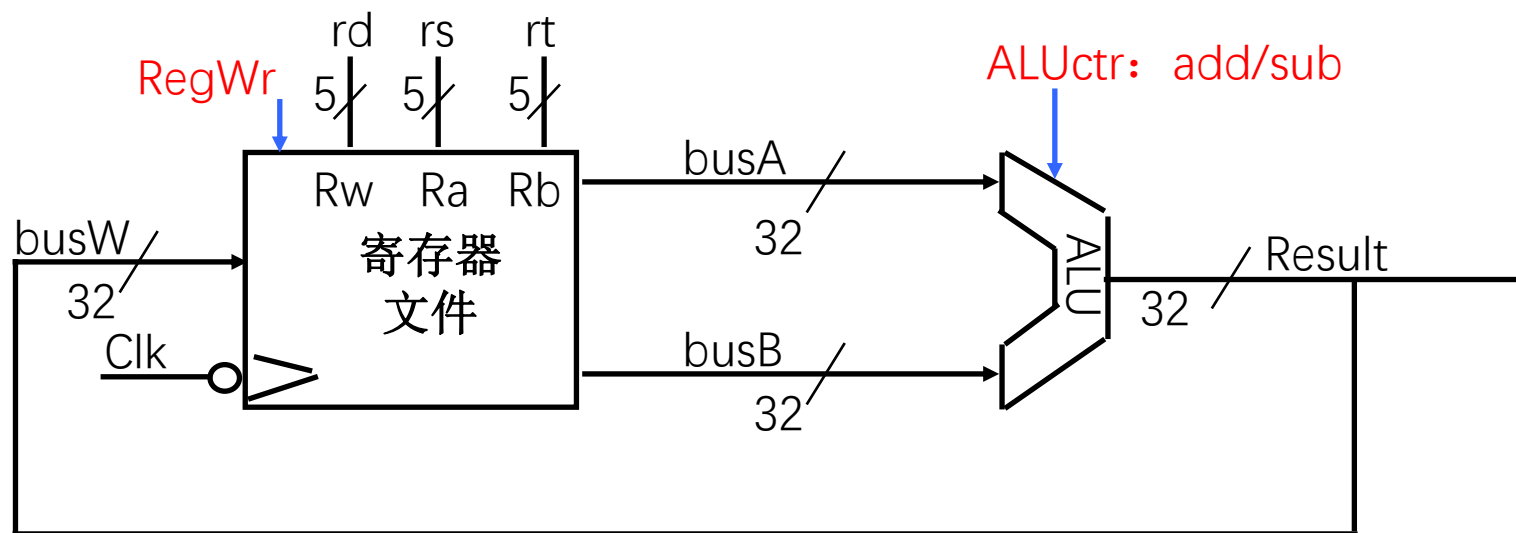 



Ra, Rb, Rw 对应 rs, rt, rd

控制信号: ALUctr=add, RegWr=1

Ori 数据通路

- ori rt, rs, imm16
- $R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{ZeroExt}[\text{imm16}]$

I-Type (Immediate)

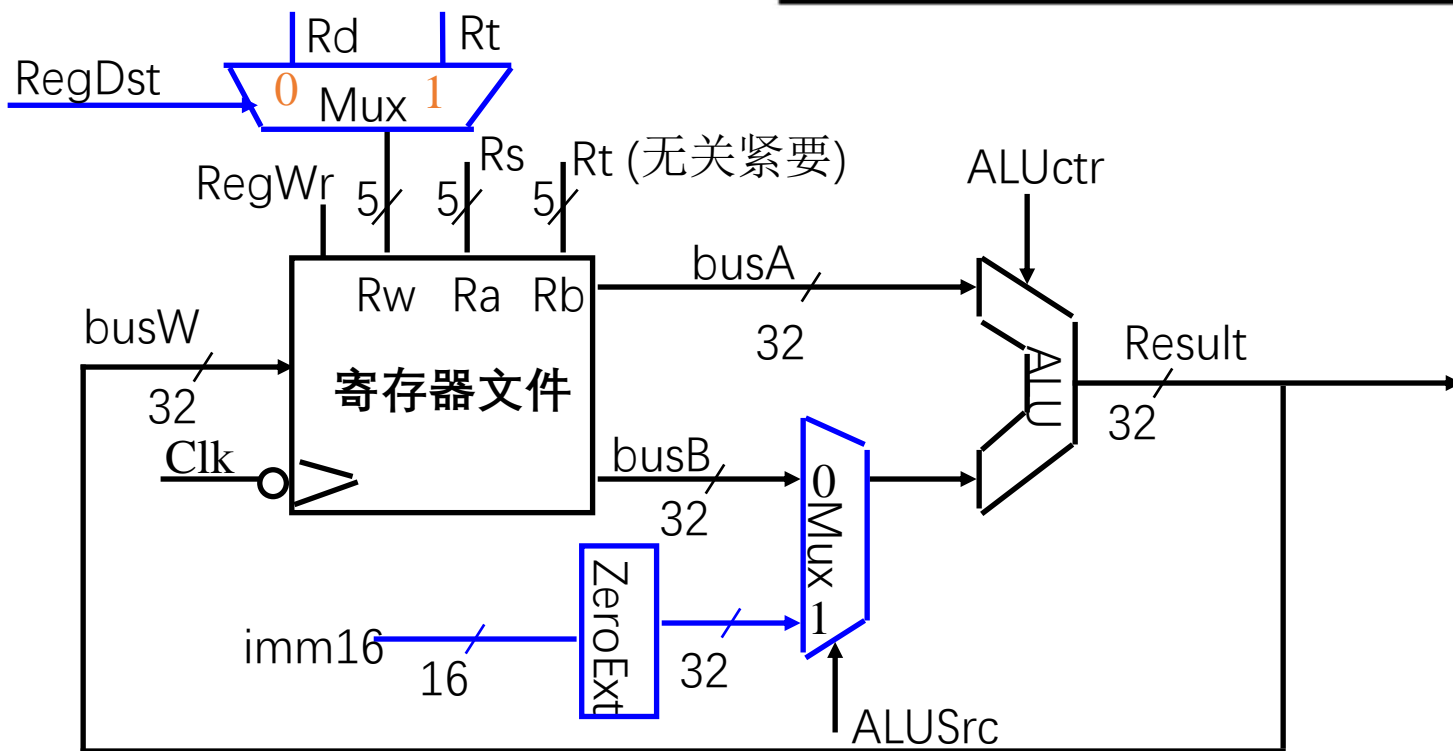
 


控制信号: $ALUSrc=1$; $ALUctr=or$; $RegWr=1$; $RegDst=1$

Lw 数据通路

- $\text{lw } \text{rt}, \text{rs}, \text{imm16} \quad R[\text{rt}] \leftarrow M[R[\text{rs}] + \text{SignExt}[\text{imm16}]]$


I-Type (Immediate)

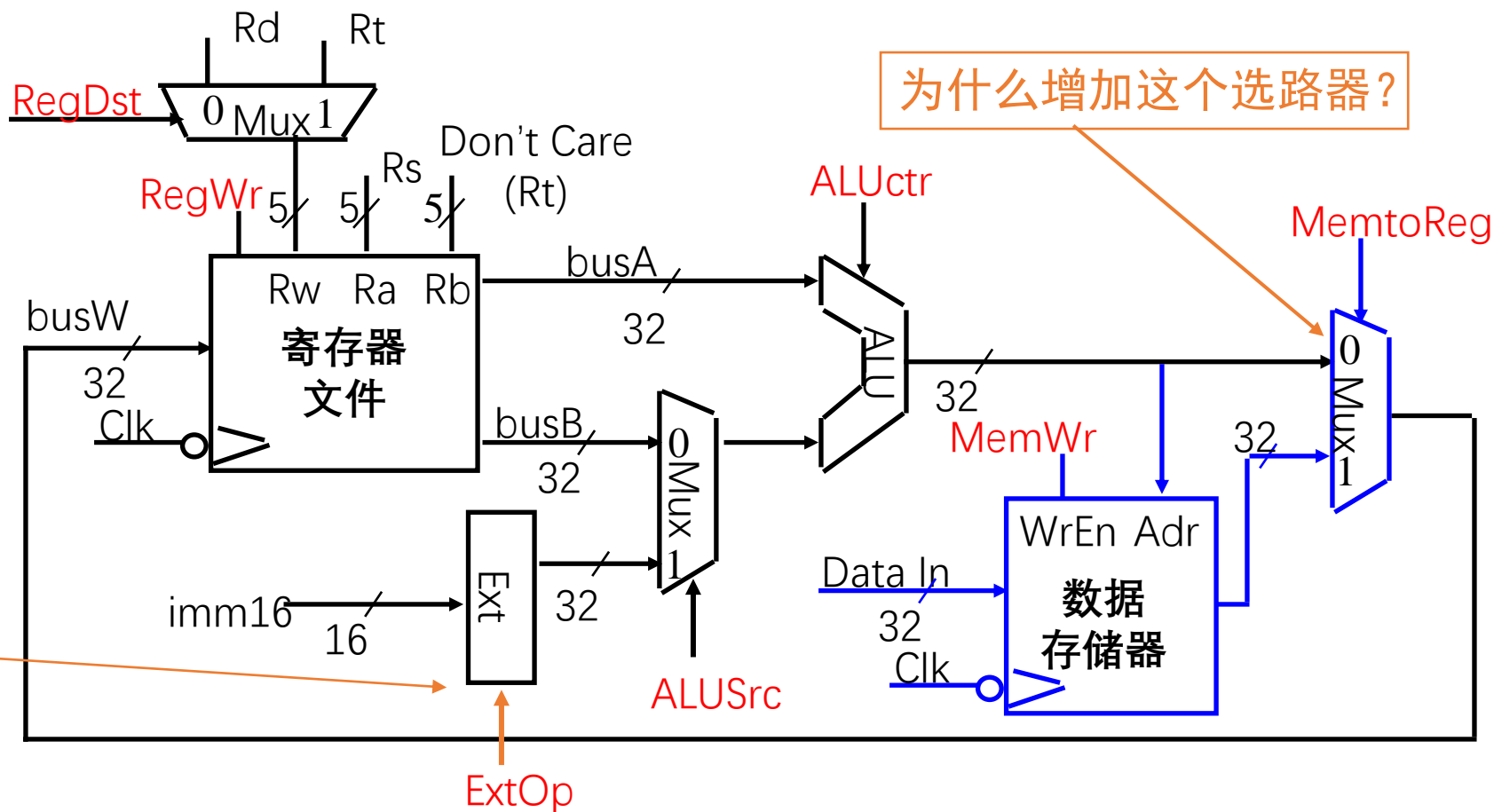 


$\text{ALUctr}=\text{add}, \text{ALUSrc}=1, \text{ExtOp}=1, \text{MemWr}=0, \text{RegDst}=1, \text{RegWr}=1, \text{MemtoReg}=1$

Sw 数据通路

I-Type (Immediate)

 

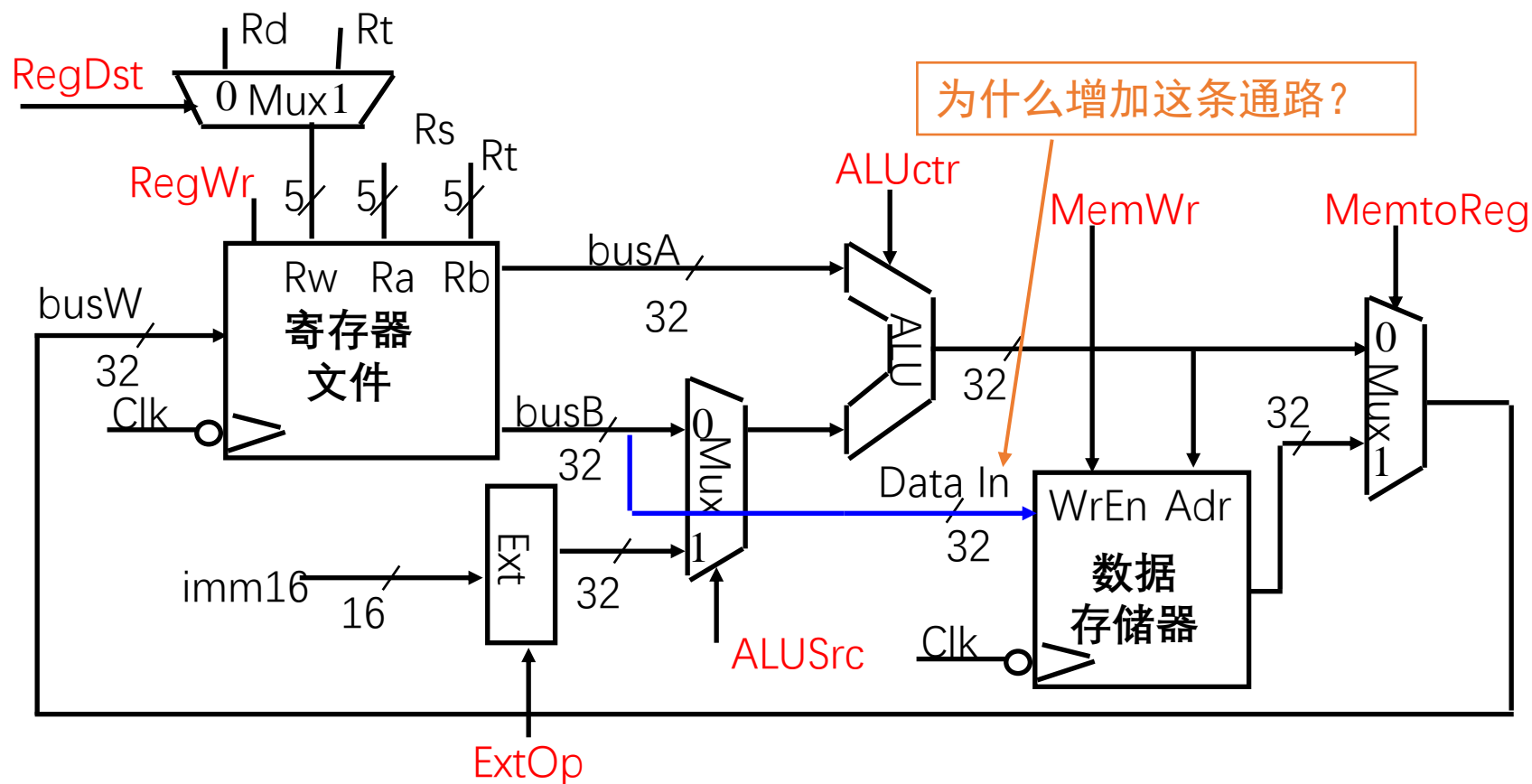
- :sw rt, rs, imm16 : $M[R[rs] + \text{SignExt}[imm16]] \leftarrow R[rt]$



ALUctr=add, ALUSrc=1, ExtOp=1, MemWr=1, MemtoReg=x, RegDst=x, RegWr=0



Beq 数据通路

- beq rs, rt, imm16
- **if (R[rs] == R[rt]) then PC \leftarrow PC + sign_ext(Imm16) || 00 else PC \leftarrow PC + 4**

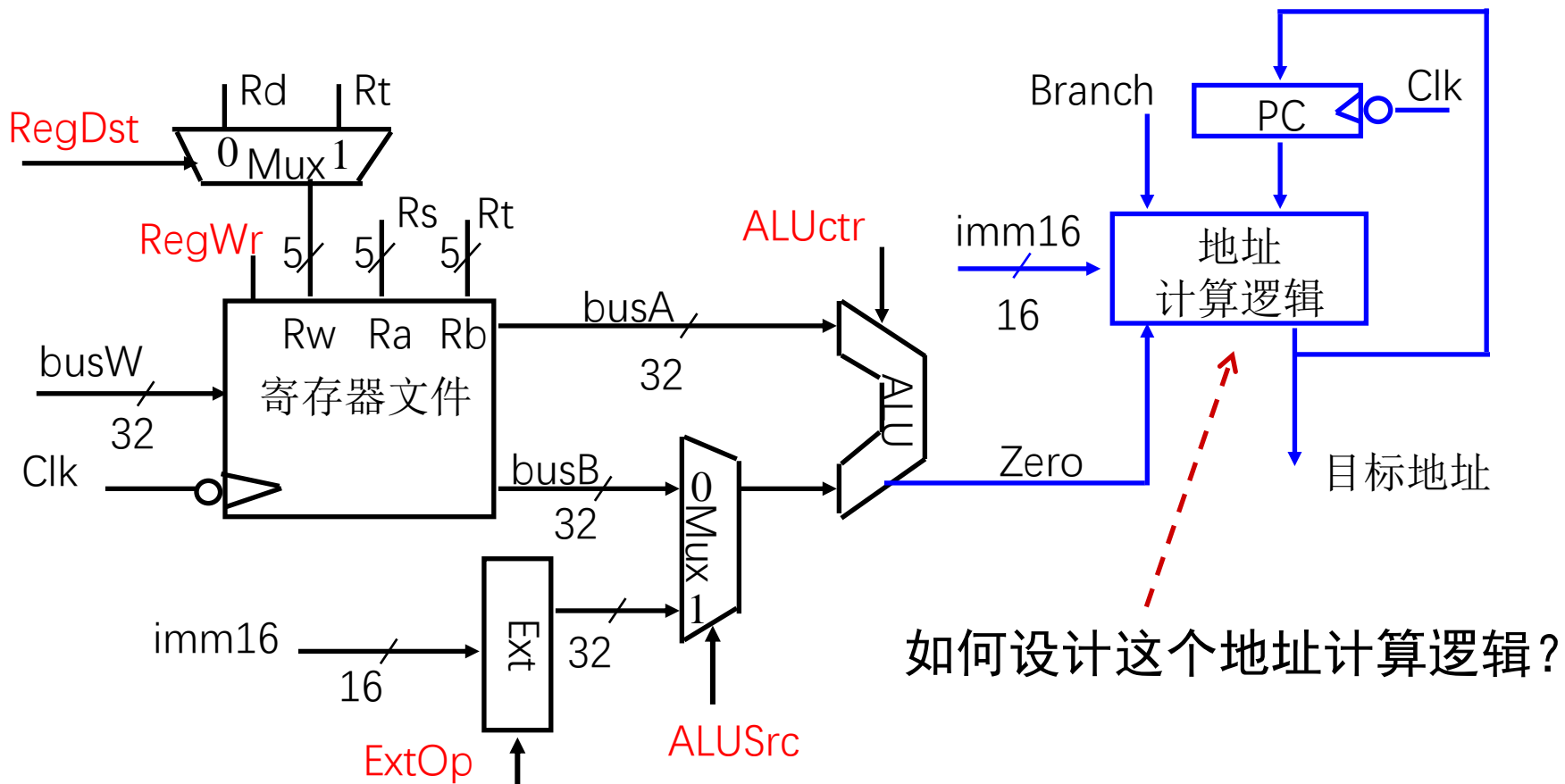

RegDst=x, RegWr=0, ALUctr=sub, ExtOp=1, ALUSrc=0, MemWr=0, MemtoReg=x, Branch=1

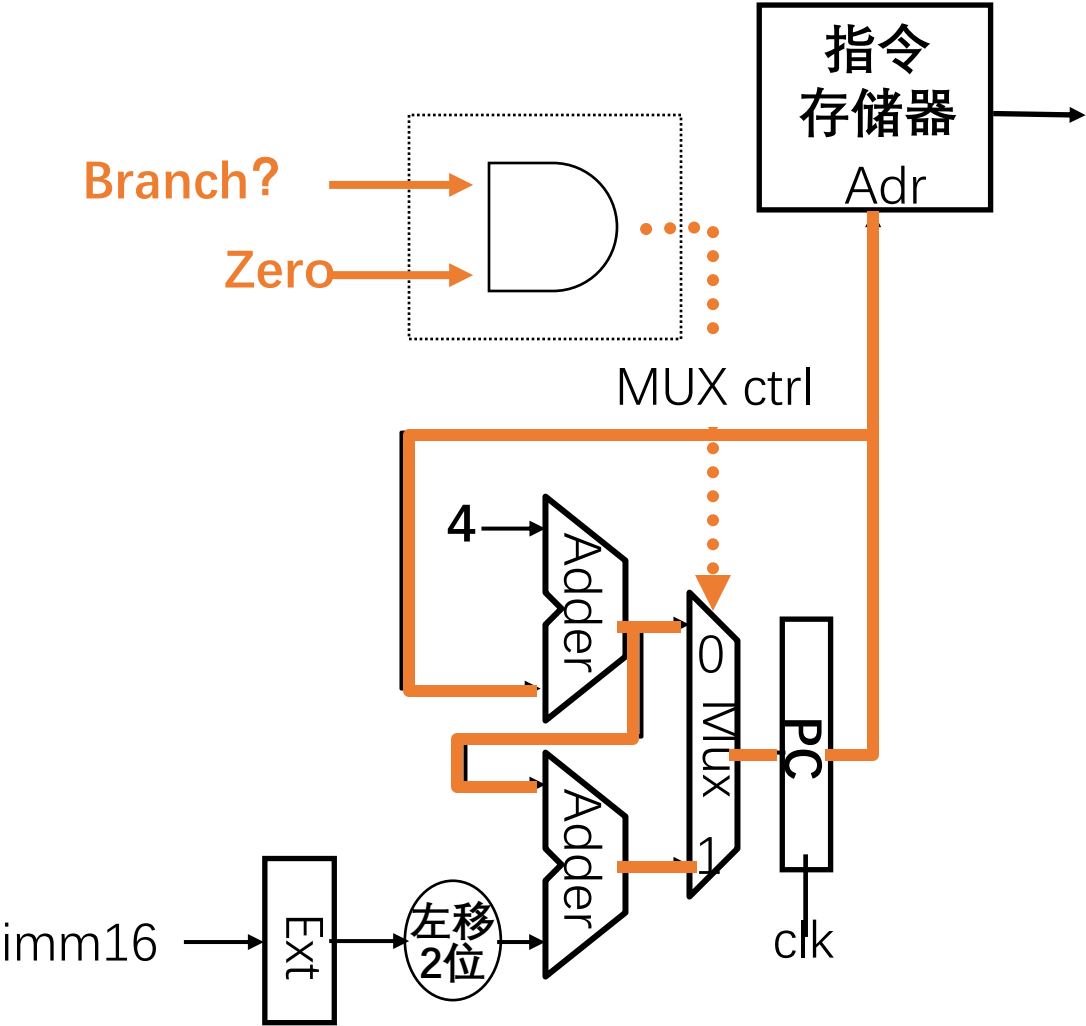 Instruction Fetch Unit at the End of Branch



if (Zero == 1) and (Branch == 1)
then PC = PC + 4 + SignExt[imm16]*4 ;
else PC = PC + 4


- MUX_ctrl (选路器控制逻辑)

Branch?	zero?	MUX
0	x	0
1	0	0
1	1	1


Jump 指令

0x02	26 位地址
------	--------

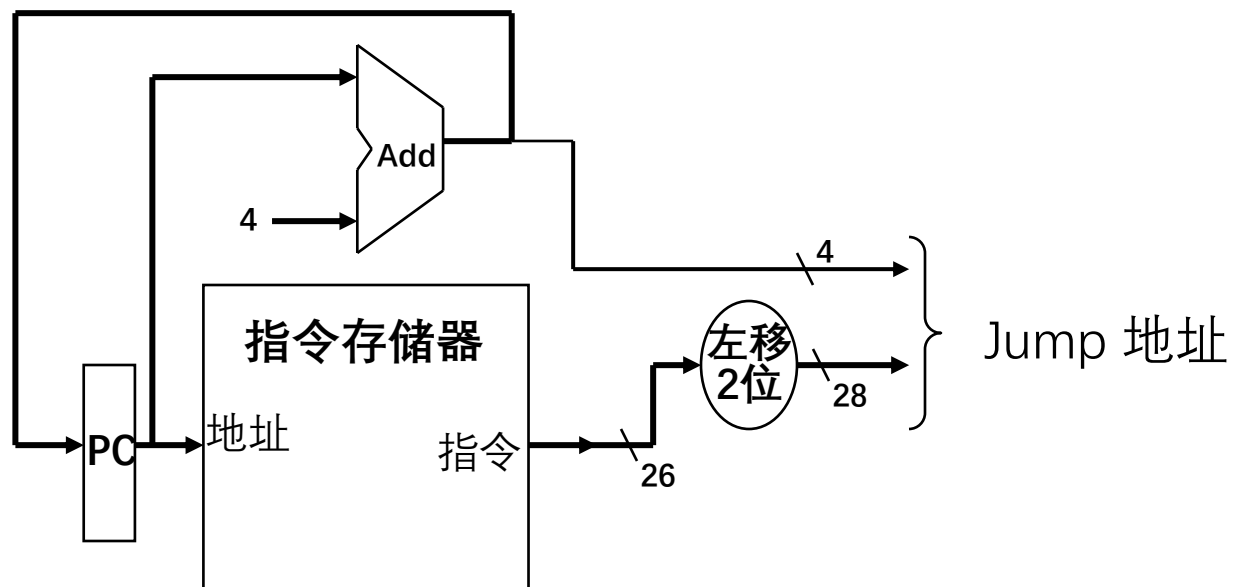- **JUMP :** $PC \leftarrow (PC + 4[31-28], I_{25-0}) \parallel 00$
- 指令中的最后26位左移2位后, 与PC+4的前4位拼接




完整的数据通路

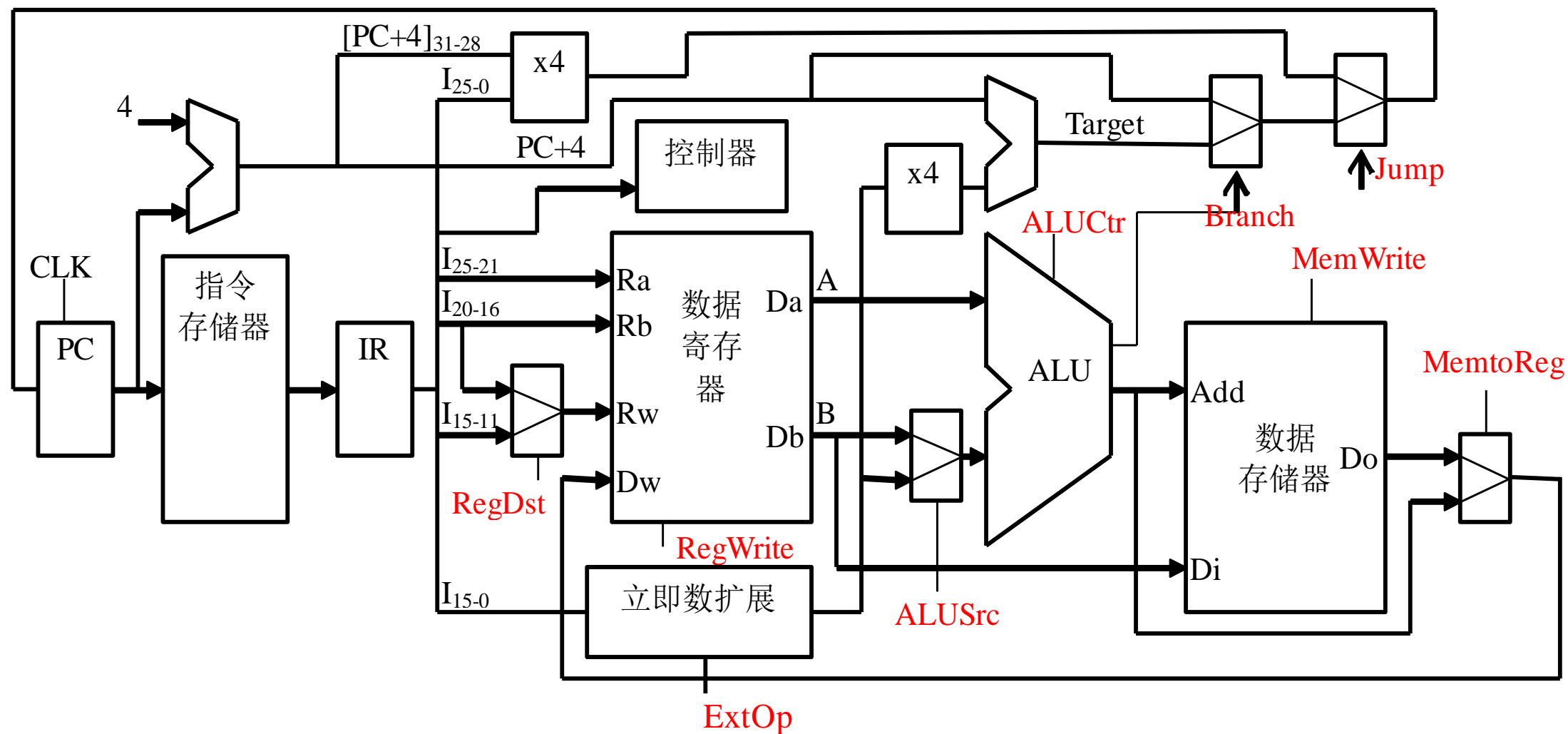

处理器设计的五个步骤

1. 分析指令，得出对数据通路的需求
2. 选择数据通路上合适的组件
3. 连接组件构成数据通路
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号
5. 集成控制信号，完成控制逻辑

单周期处理器

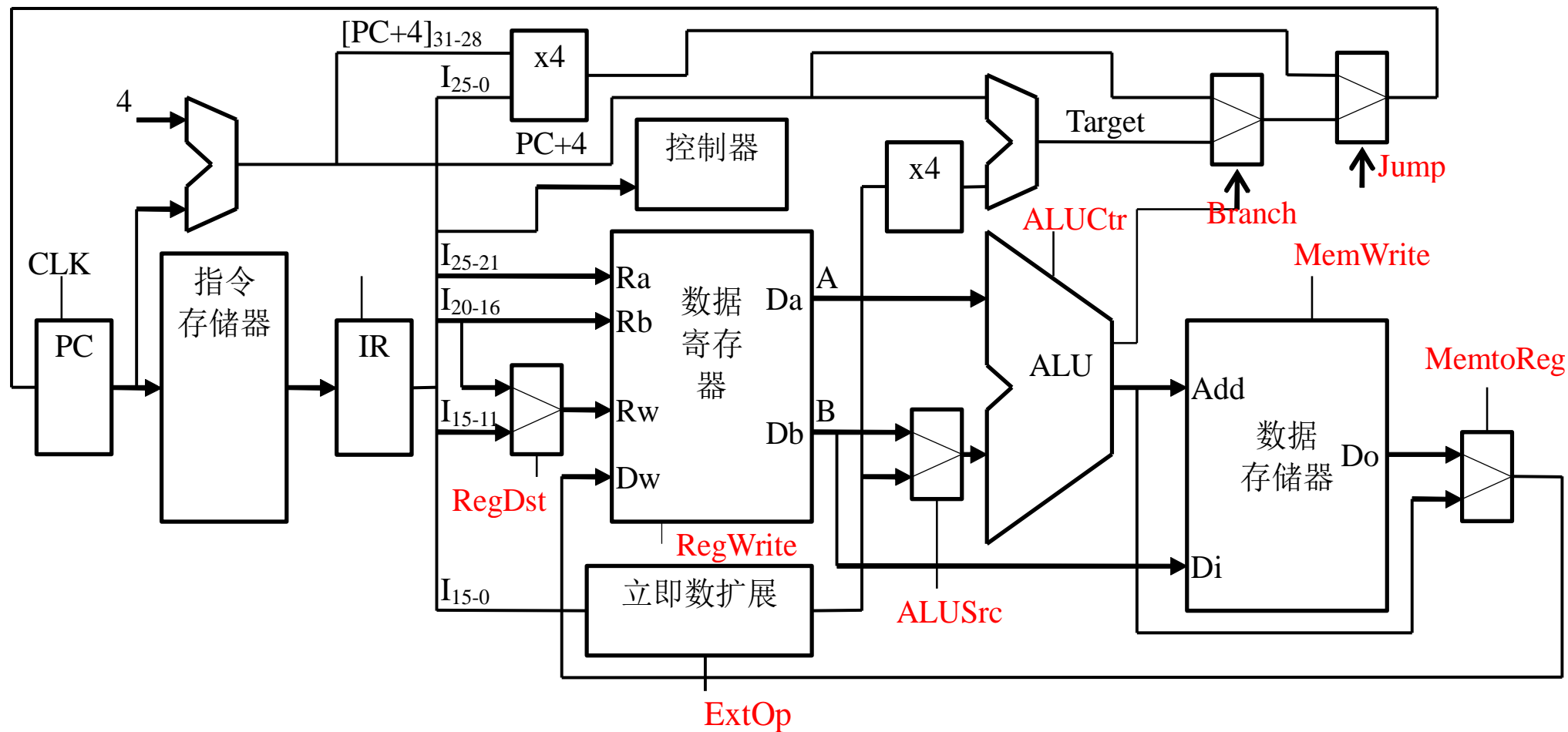

控制信号:

ALUCtr 运算操作码
ALUSrc ALU数据选择
ExtOp 无/带符号扩展

Branch 是否为条件转移指令
Jump 是否为无条件转移指令
MemWrite 存储器写


MemtoReg 写数据选择
RegWrite 数据寄存器写
RegDst 写寄存器选择

指令 数据通路

ADD $PC \leftarrow PC + 4$

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$

控制信号:

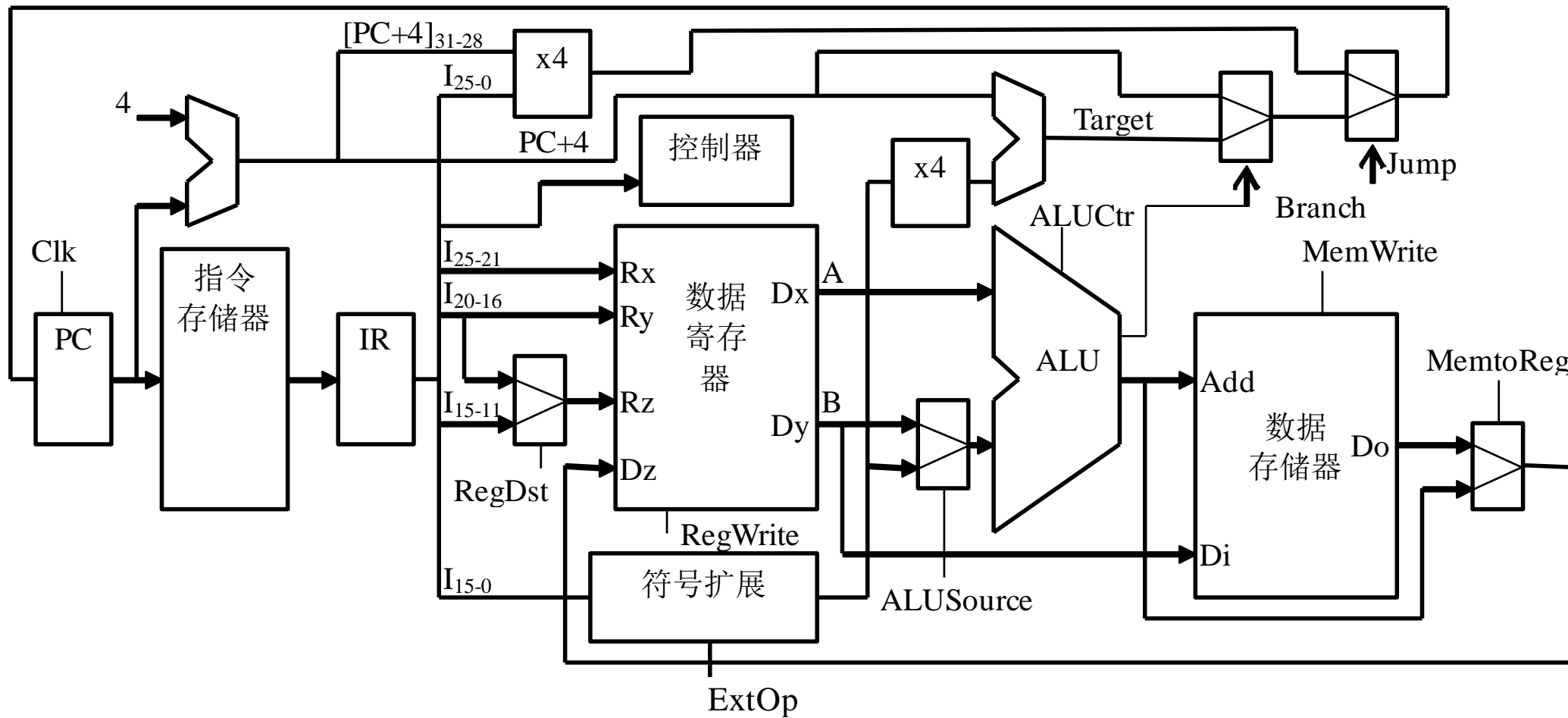


指令 数据通路

ADD $PC \leftarrow PC + 4$

控制信号: **Branch = 0, Jump=0,**

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$

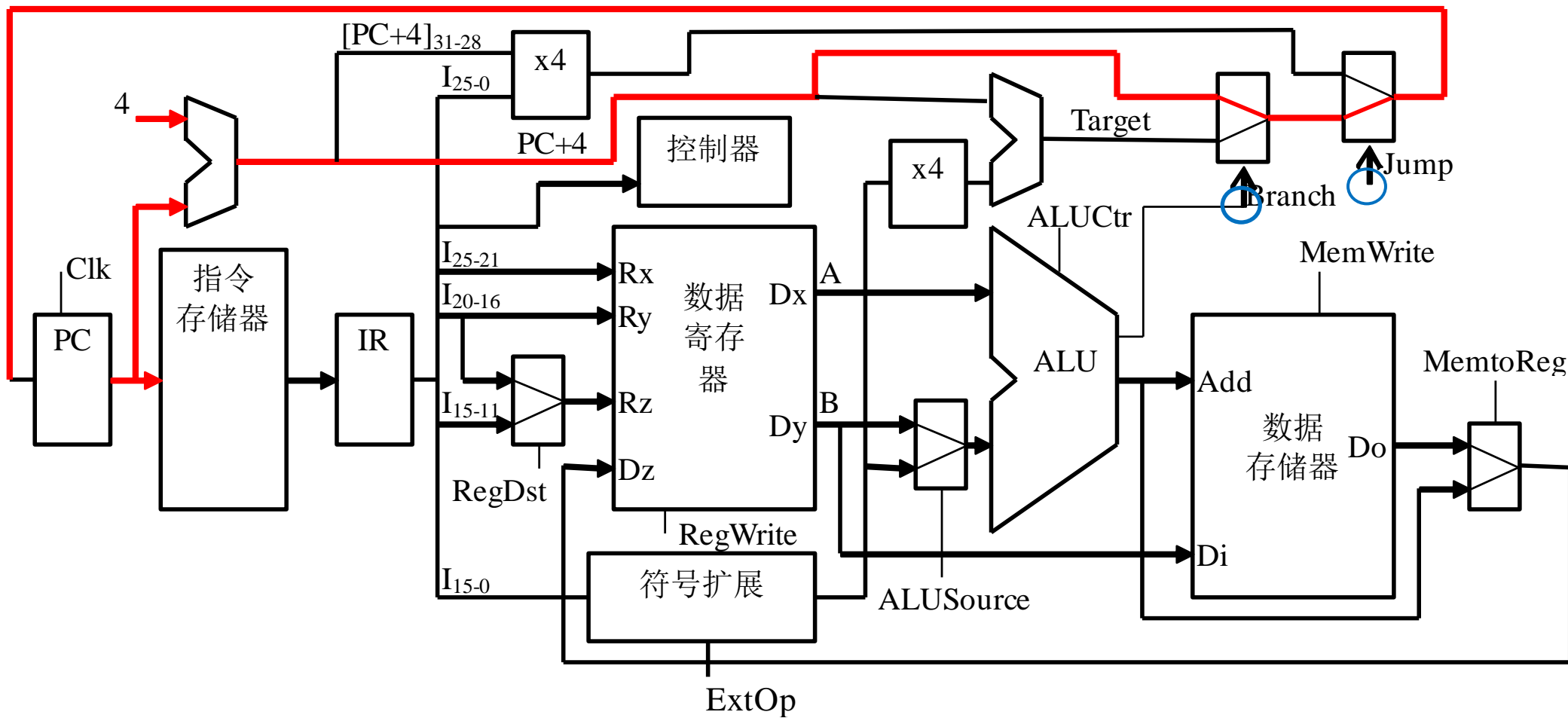**ALUsrc = BusB, ALUctr = "add", Extop=x,
Memwrite=0, MemtoReg=ALU, RegDst = rd, RegWr=1**




指令 数据通路

ADD $PC \leftarrow PC + 4$

控制信号: **Branch = 0, Jump=0,**

$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$

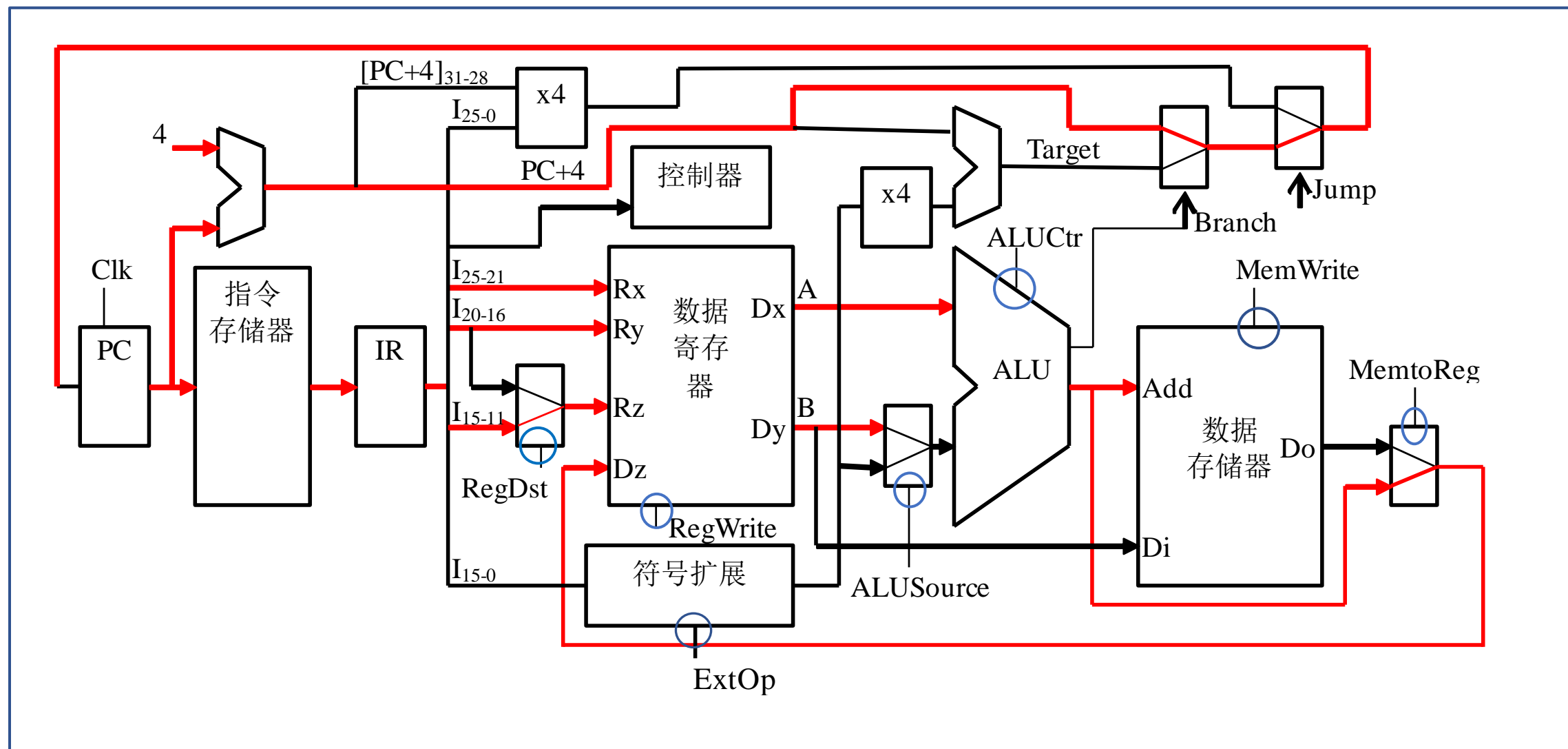
**ALUSrc = BusB, ALUctr = "add", Extop=x,
Memwrite=0, MemtoReg=ALU, RegDst = rd, RegWr=1**



指令 数据通路

Ori **PC** \leftarrow **PC** + 4 **R[rt]** \leftarrow **R[rs]** or **unsign_ext(Imm16)];;**

控制信号:

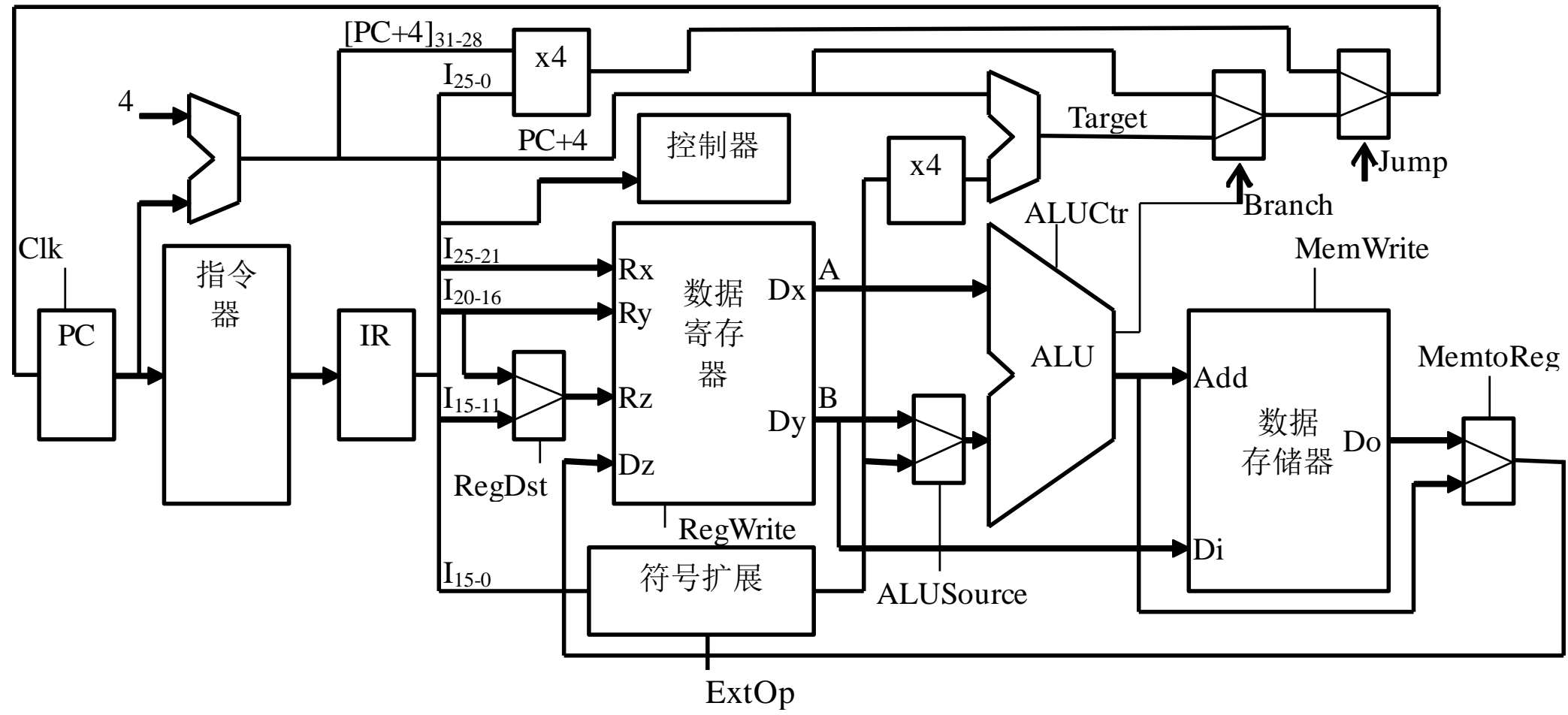

指令 数据通路

Ori


控制信号:

$PC \leftarrow PC + 4$

$PC_source = 0, Jump = 0,$

$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{unsign_ext}(\text{Imm16});$

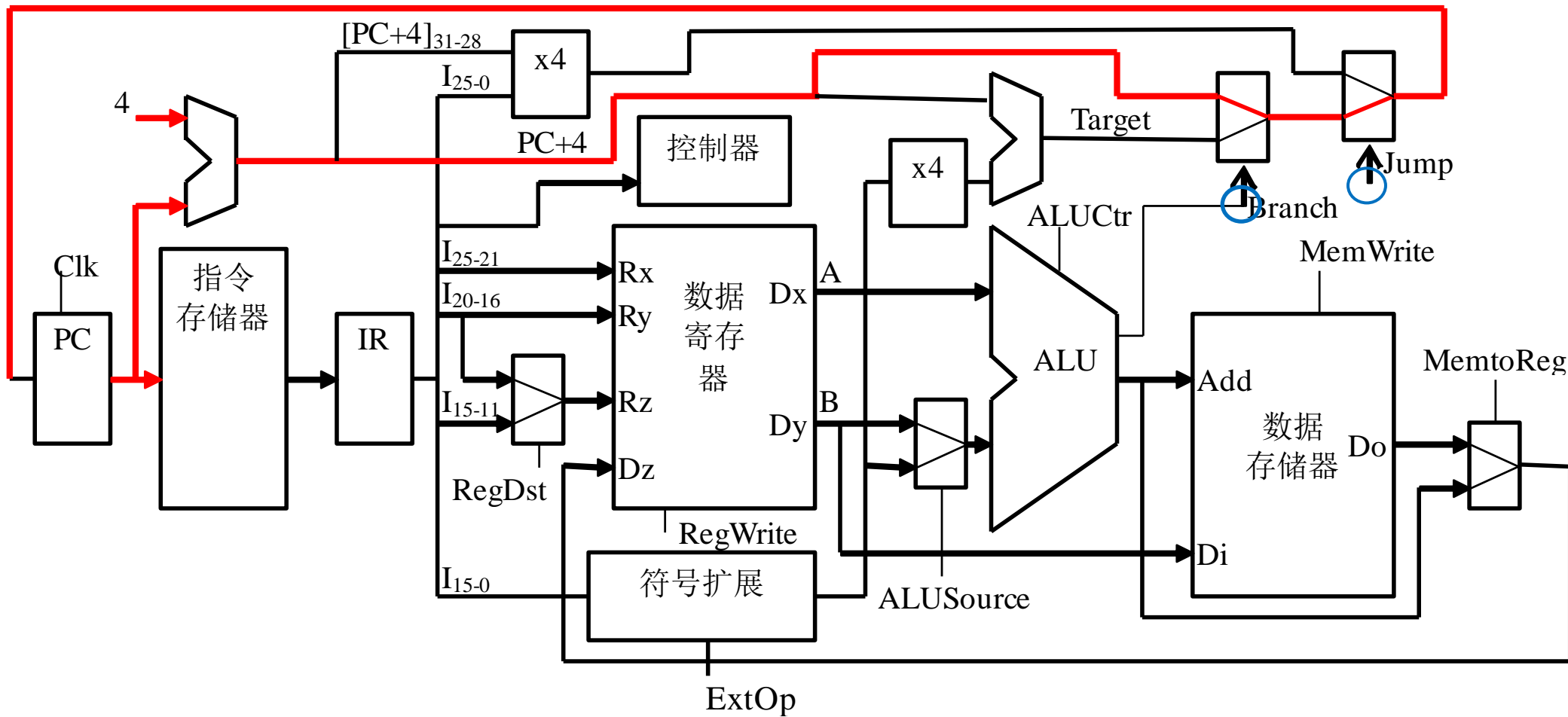$ALUsrc = Im, ALUCtr = \text{"or"}, Extop = \text{"unSn"},$
 $Memwite = 0, MemtoReg = ALU, RegDst = rt, RegWr = 1$




指令 数据通路

Ori $PC \leftarrow PC + 4$

控制信号: **PC_source = 0, Jump=0,**

$R[rt] \leftarrow R[rs] \text{ or } \text{unsign_ext}(\text{Imm16});$

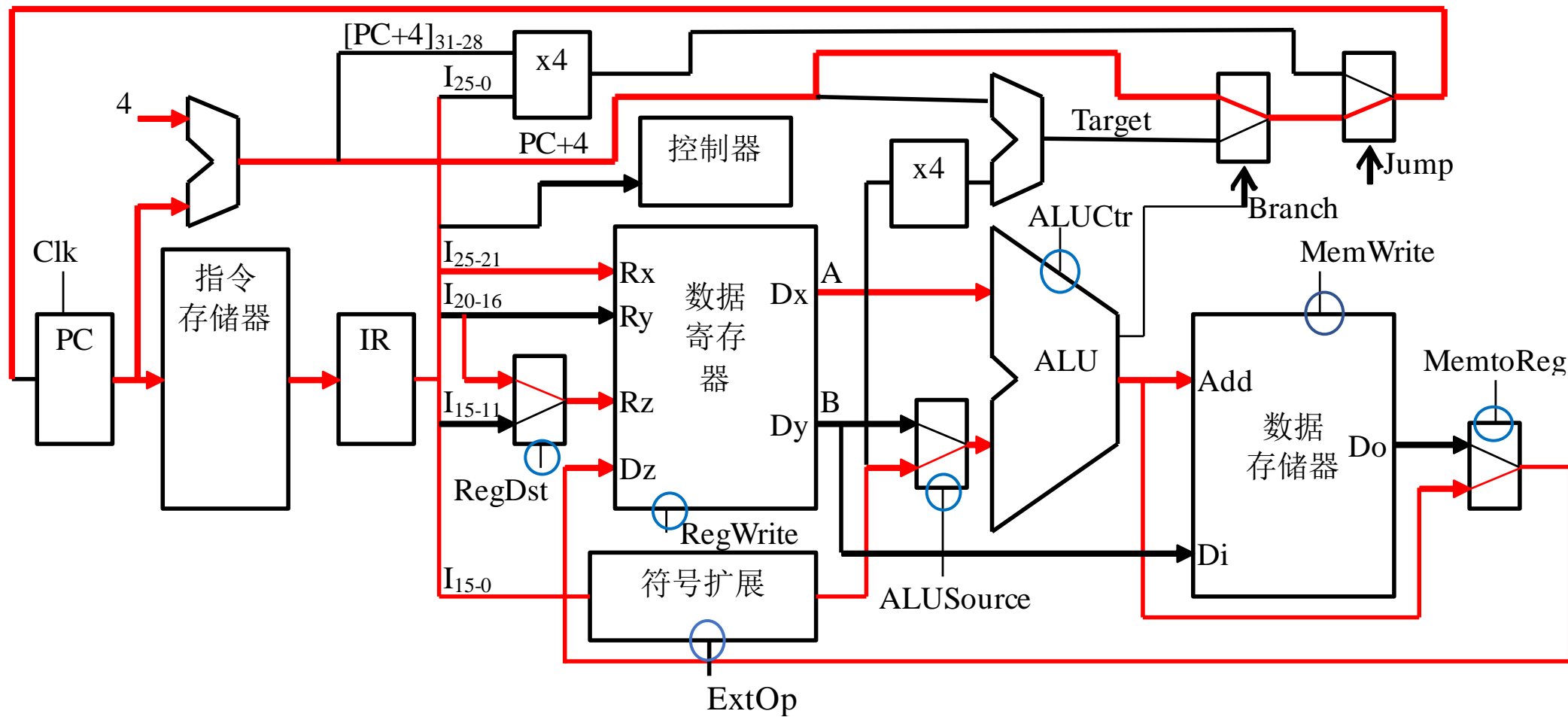
$\text{ALUSrc} = \text{Im}, \text{ALUCtr} = \text{"or"}, \text{Extop} = \text{"unSn"},$
 $\text{Memwite}=0, \text{MemtoReg}=\text{ALU}, \text{RegDst} = \text{rt}, \text{RegWr}=1$



指令 数据通路

LOAD $PC \leftarrow PC + 4$, $R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)]$;

控制信号:

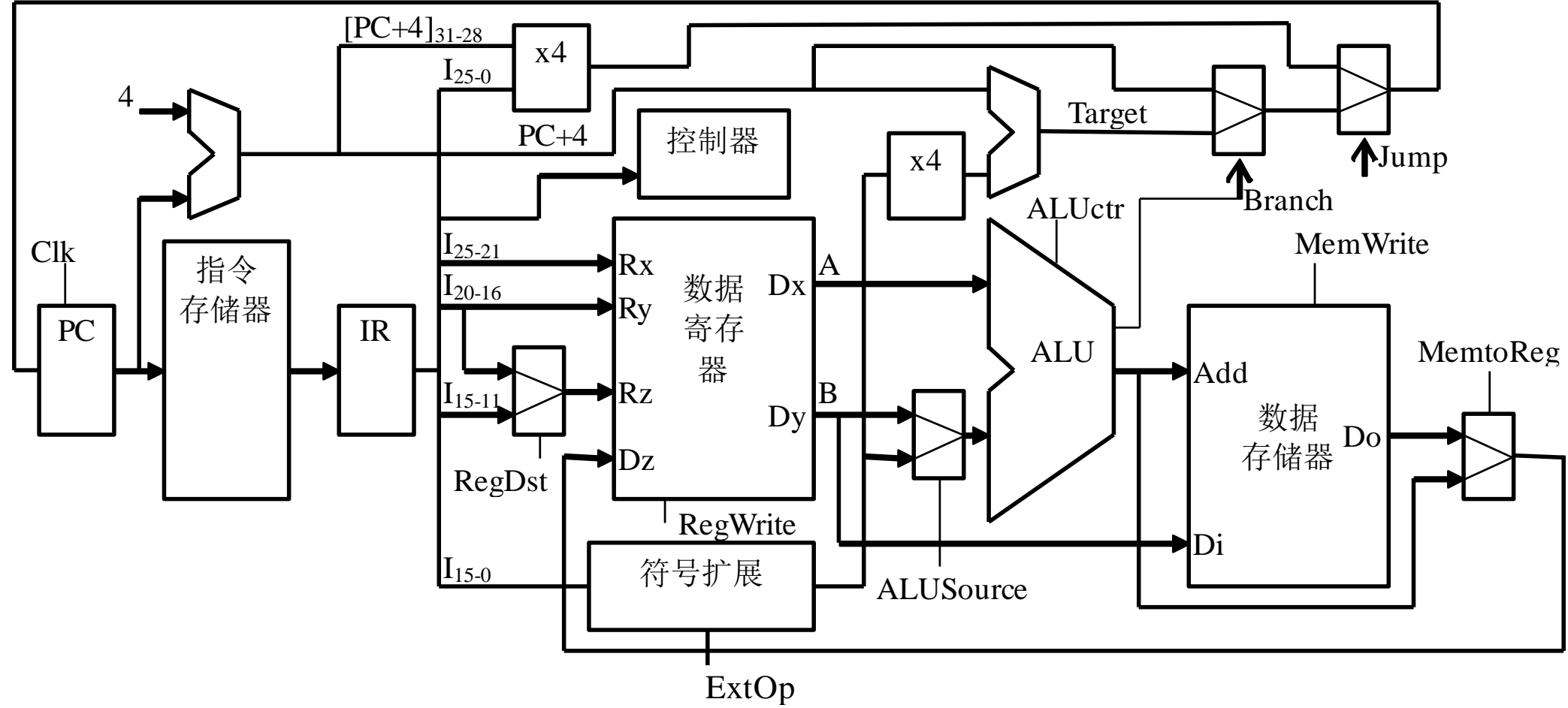

指令 数据通路

LOAD


$PC \leftarrow PC + 4$,

控制信号:

Branch = 0 , Jump=0,

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + sign_ext(Imm16)];$

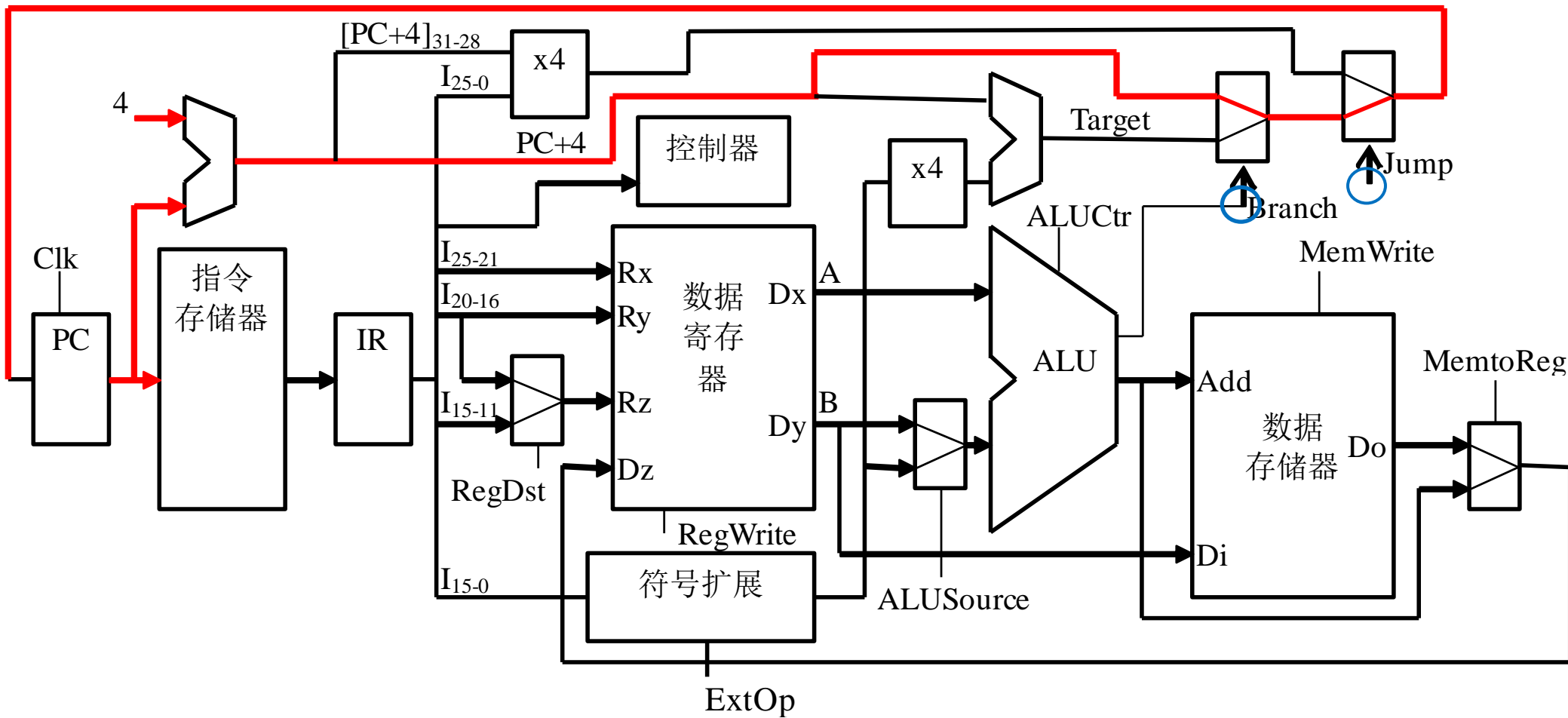**ALUSrc = Im, ALUctr= "add", Extop = "Sn",
Memwrite=0, MemtoReg=Mem, RegDst = rt, RegWr=1**




指令 数据通路

LOAD $PC \leftarrow PC + 4$,

控制信号: **Branch = 0 , Jump=0,**

$R[rt] \leftarrow MEM[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})];$

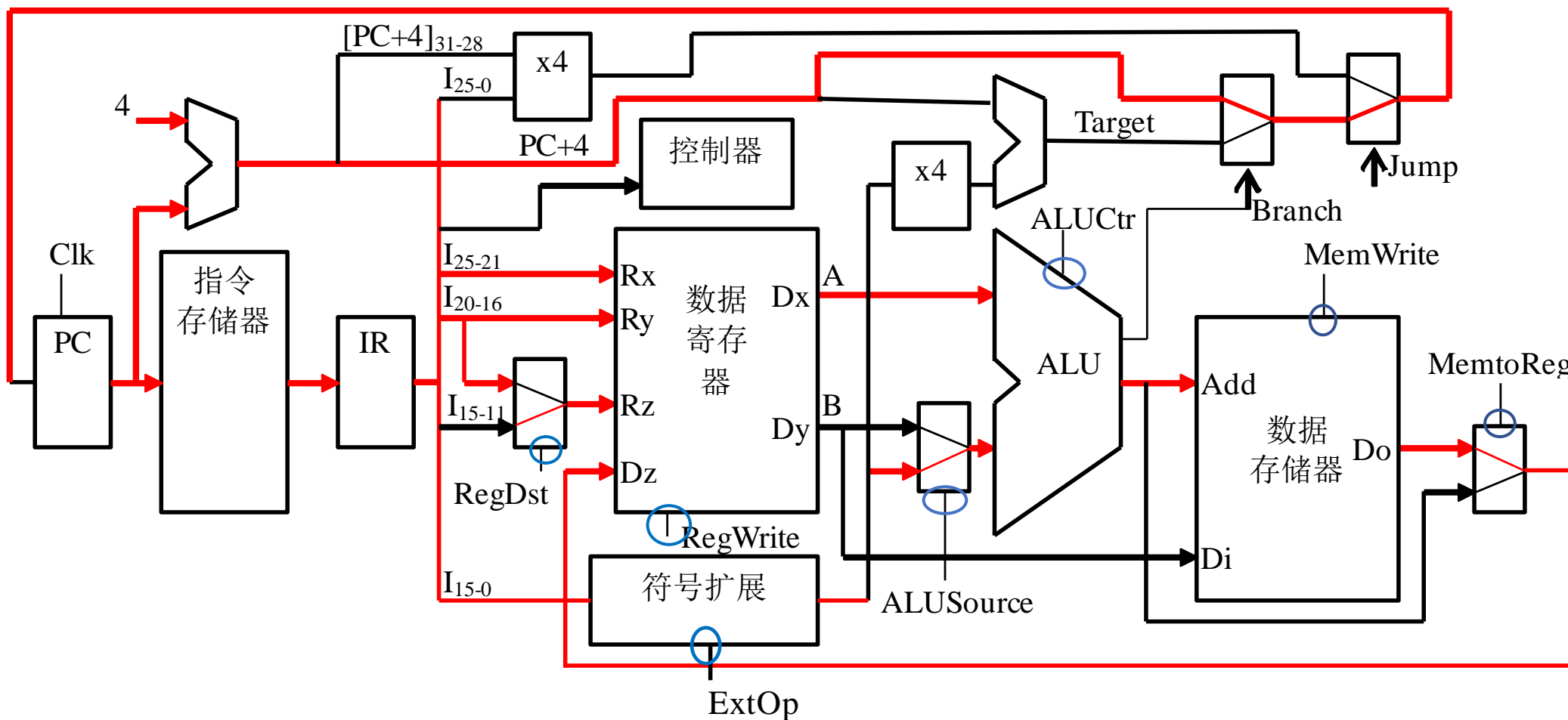**ALUSrc = Im, ALUctr= "add", Extop = "Sn",
Memwrite=0, MemtoReg=Mem, RegDst = rt, RegWr=1**



指令 数据通路


STORE $PC \leftarrow PC + 4$,

控制信号: **Branch = 0 , Jump=0,**

$MEM[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rs];$

ALUsrc = Im, ALUctr = "add", Extop = "Sn",

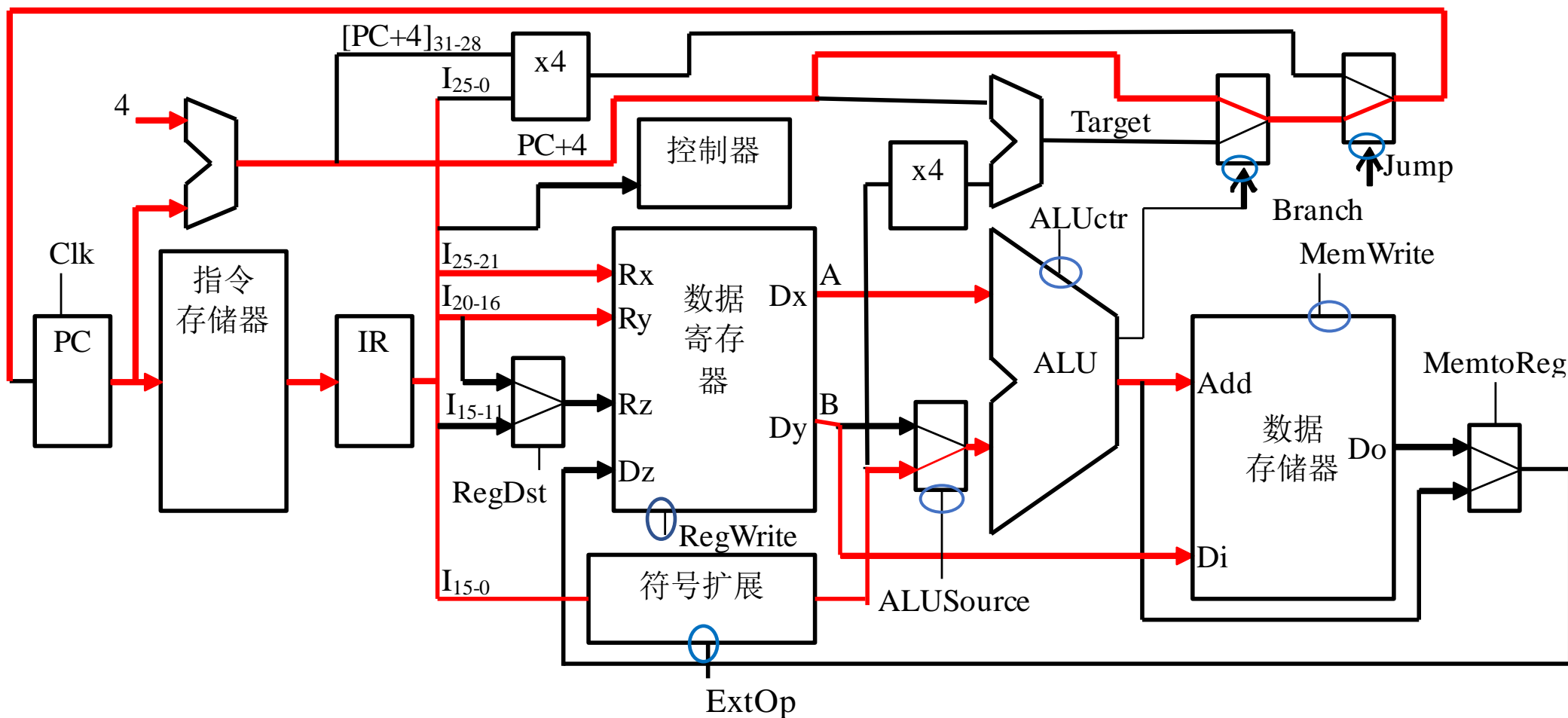
Memwrite=1, MemtoReg=x, RegDst = x, RegWr=0



指令 数据通路

BEQ **if (R[rs] == R[rt]) then PC \leftarrow PC+4 + sign_ext(Imm16)] || 00 else PC \leftarrow PC + 4**

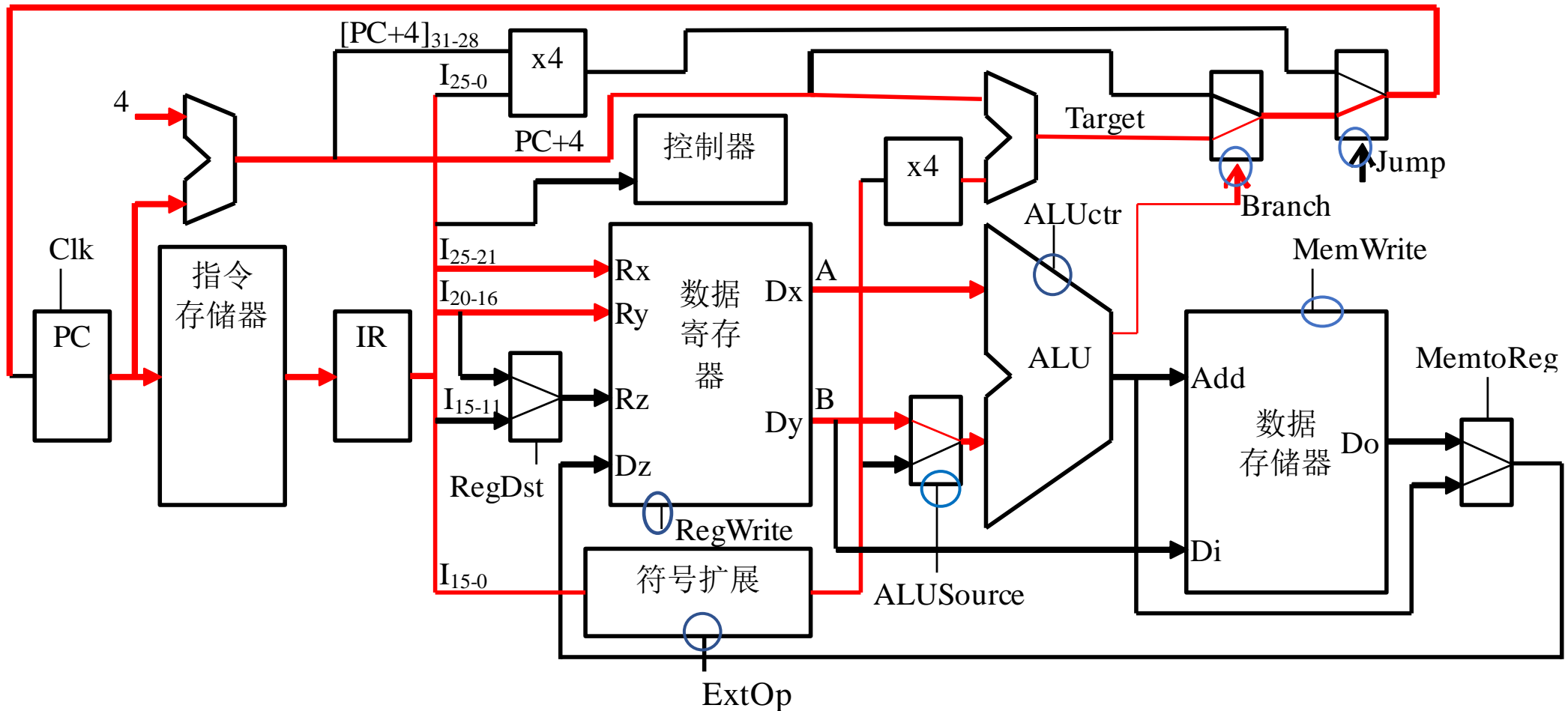
控制信号: **ALUSrc = BusB , ALUctr = "sub" , Extop = "Sn" , Branch = "Br" , Jump=0, Memwrite=0, Regwrite=0, 其余=x**



指令 数据通路

JUMP $PC \leftarrow (PC + 4[31-28], I_{25-0}) \parallel 00$

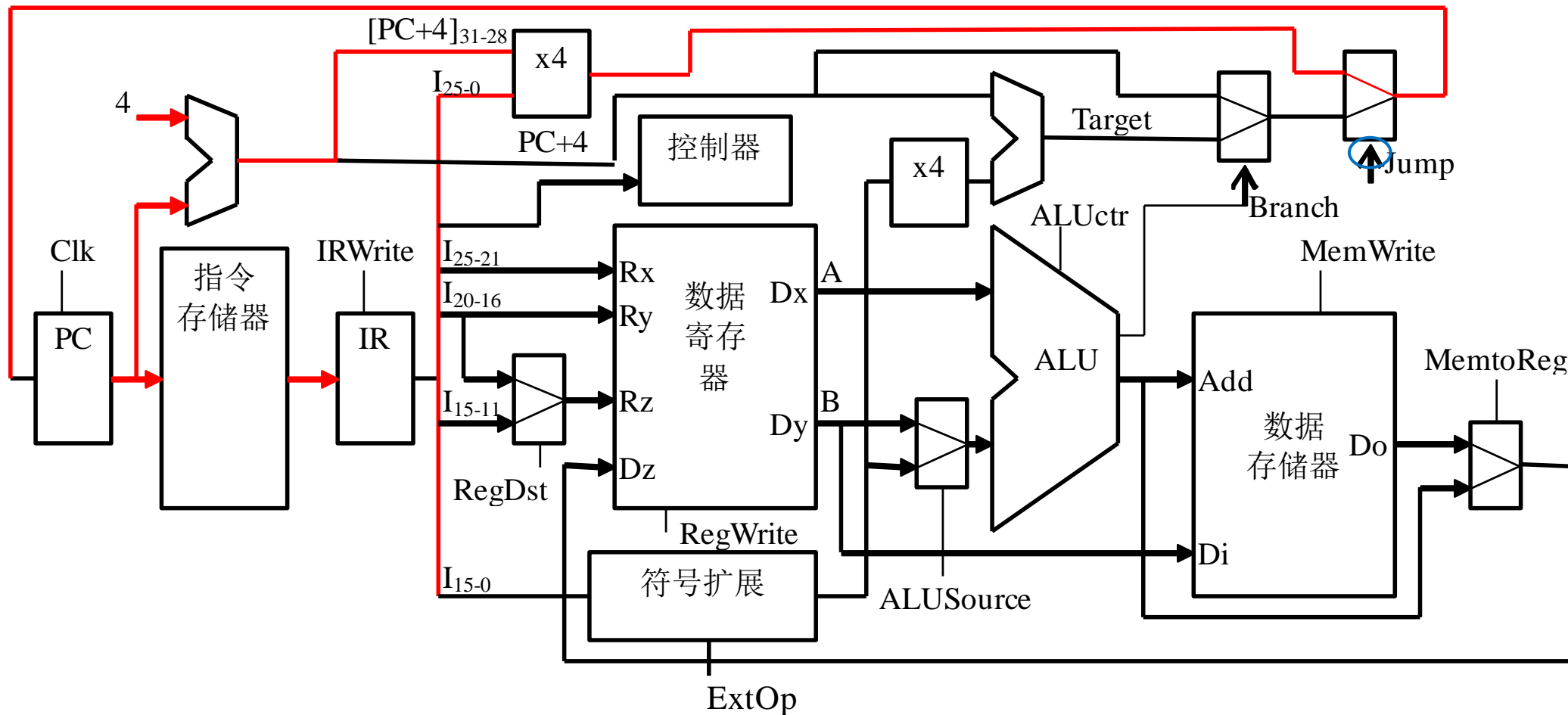控制信号: **Branch=0, Jump=1, Memwrite=0, Regwrite=0, 其余=x**




控制信号总结

指令 数据通路和控制信号:

ADD	$R[rd] \leftarrow R[rs] + R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$
	Branch = 0 , Jump=0, ALUsrc = BusB , Extop=x, ALUctr = “add”, Memwrite=0, MemtoReg=ALU, RegDst = rd, RegWr=1	
Ori	$R[rd] \leftarrow R[rs] \text{ or } R[rt];$	$PC \leftarrow PC + 4$
	PC_source = 0, Jump=0, Extop = “Sn”, ALUsrc = Im, ALUctr = “or”, Memwite=0, MemtoReg=ALU, RegDst = rt, RegWr=1	
LOAD	$R[rt] \leftarrow \text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})];$	$PC \leftarrow PC + 4$
	Branch = 0 , Jump=0, Extop = “Sn”, ALUsrc = Im, ALUctr= “add”, Memwrite=0, MemtoReg=Mem, RegDst = rt, RegWr=1	
STORE	$\text{MEM}[R[rs] + \text{sign_ext}(\text{Imm16})] \leftarrow R[rs];$	$PC \leftarrow PC + 4$
	Branch = 0 , Jump=0, Extop = “Sn”, ALUsrc = Im, ALUctr = “add”, Memwrite=1, MemtoReg=x, RegDst = x, RegWr=0	
BEQ	if ($R[rs] == R[rt]$) then $PC \leftarrow PC + \text{sign_ext}(\text{Imm16}) \parallel 00$ else $PC \leftarrow PC + 4$	
	ALUsrc = BusB , Extop = “Sn”, ALUctr = “sub” , Branch = “Br”, Jump=0, Memwrite=0, Regwrite=0, MemtoReg=x, RegDst = x,	
JUMP	$PC \leftarrow (PC + 4[31-28], I_{25-0}) \parallel 00$	
	Branch=0, Jump=1, Memwrite=0, Regwrite=0, 其余=x	

集成控制信号

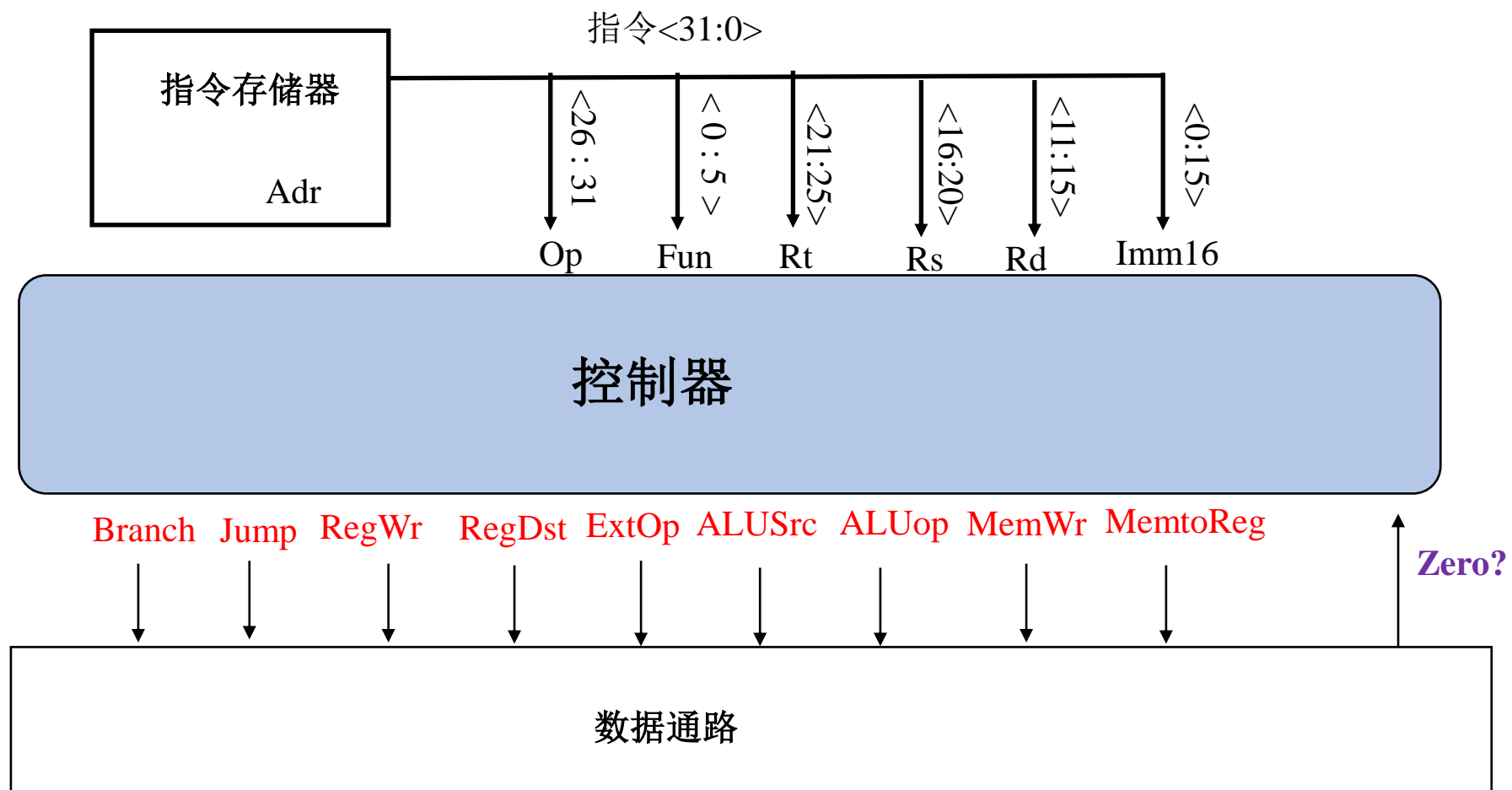

处理器设计的五个步骤


1. 分析指令，得出对数据通路的需求
2. 选择数据通路上合适的组件
3. 连接组件构成数据通路
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号
5. **集成控制信号，完成控制逻辑**

控制信号总结


<div> <div>func</div> <div>op</div> </div>	10 0000	10 0010	无关项				
	00 0000	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	add	sub	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	x	0	1	1	1	x
ALUctr<2:0>	Add	Subtr	Or	Add	Add	Subtr	xxx

ALU Control的局部译码

op	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	0	1	1	x	x
ALUctr	Add/Subtr	Or	Add	Add	Subtr	xxx

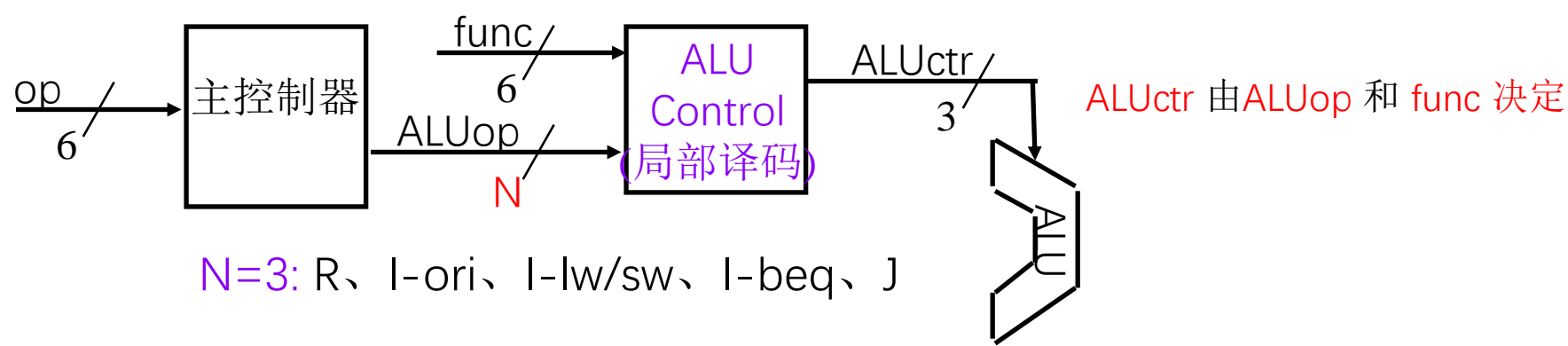

ALUop的编码

 


对 ALUop 编码(N=3)

	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
ALUop (Symbolic)	“R-type”	Or	Add	Add	Subtr	xxx
ALUop<2:0>	1 xx	0 10	0 00	0 00	0x1	xxx

ALUop 也可以只用两位 (N=2) :
J-xx , R:11, ori:10, beq:01, lw/sw:00,

ALUctr的编码

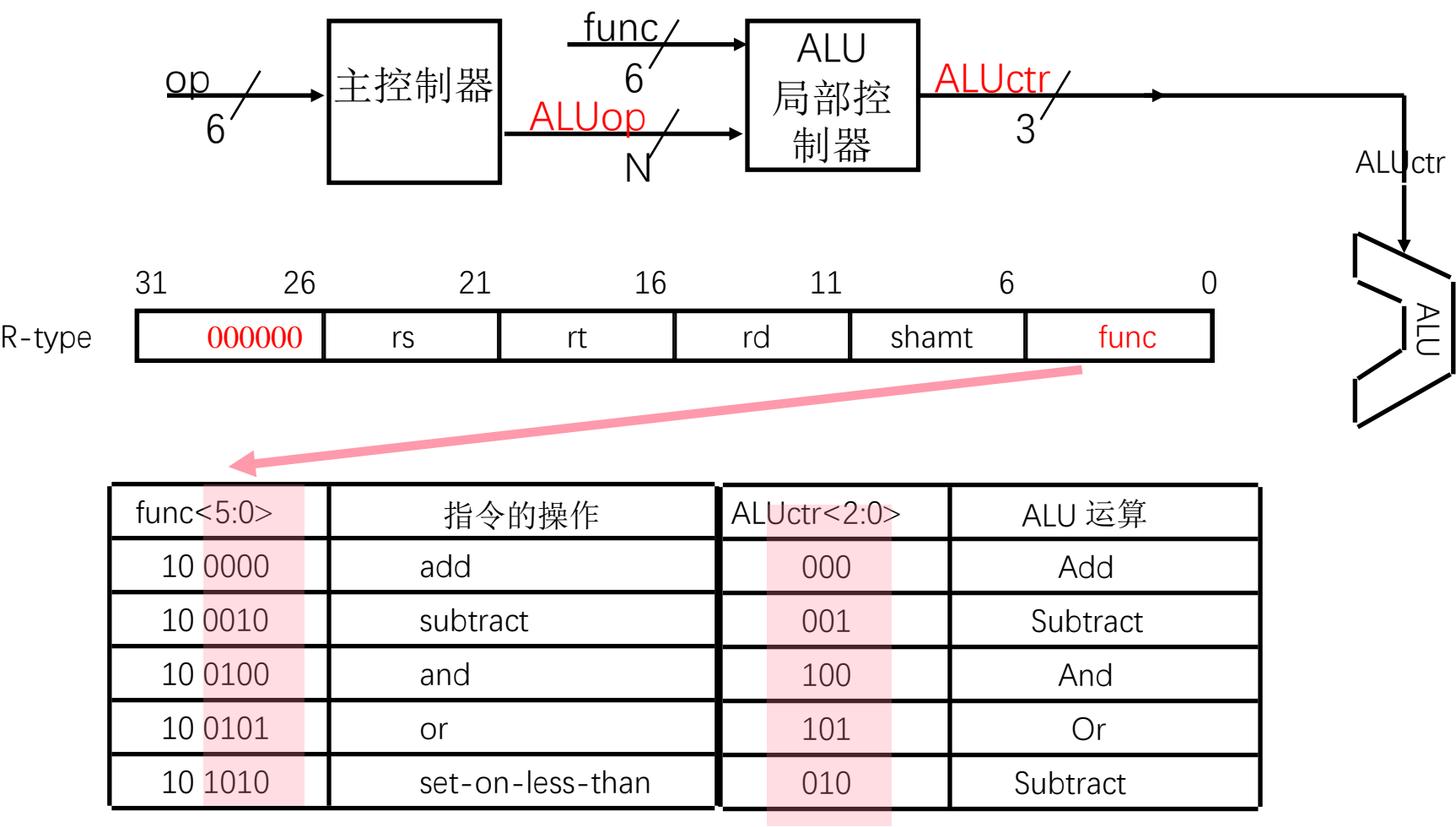

ALUctr 的真值表

R型指令由
func决定ALUctr

非R型指令由
ALUOp决定ALUctr

ALUOp (符号)	R-型 “R-type”	ori	lw	sw	beq
ALUOp<2:0>	1 00	0 10	0 00	0 00	0 x1

funct<3:0>	指令的运算操作
0000	add
0010	subtract
0100	and
0101	or
1010	set-on-less-than

ALUOp			func				ALU 运算操作	ALUctr		
bit2	bit1	bit0	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>		bit<2>	bit<1>	bit<0>
0	0	0	x	x	x	x	Add	0	0	0
0	x	1	x	x	x	x	Subtract	0	0	1
0	1	0	x	x	x	x	Or	1	1	0
1	x	x	0	0	0	0	Add	0	0	0
1	x	x	0	0	1	0	Subtract	0	0	1
1	x	x	0	1	0	0	And	0	1	0
1	x	x	0	1	0	1	Or	1	1	0
1	x	x	1	0	1	0	Subtract	0	0	1


ALUctr<0> 的逻辑表达式

ALUctr[0]=1 所在的行

ALUop			func				ALUctr<0>
bit<2>	bit<1>	bit<0>	bit<3>	bit<2>	bit<1>	bit<0>	
0	x	1	x	x	x	x	1
1	x	x	0	0	1	0	1
1	x	x	1	0	1	0	1


$$\text{ALUctr<0>} = \text{!ALUop<2>} \& \text{ALUop<0>} + \\ \text{ALUop<2>} \& \text{!func<2>} \& \text{func<1>} \& \text{!func<0>}$$

ALU Control 控制信号汇总

 

- $ALUctr<0> = !ALUOp<2> \& ALUOp<0> + ALUOp<2> \& !func<2> \& func<1> \& !func<0>$
- $ALUctr<1> = !ALUOp<2> \& ALUOp<1> \& !ALUOp<0> + ALUOp<2> \& !func<3> \& func<2> \& !func<1>$
- $ALUctr<2> = !ALUOp<2> \& ALUOp<1> \& !ALUOp<0> + ALUOp<2> \& !func<3> \& func<2> \& !func<1> \& func<0>$

Main Control 的真值表

 


主控制器的输入 \rightarrow `op`

	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegDst	1	0	0	x	x	x
ALUSrc	0	1	1	1	0	x
MemtoReg	0	0	1	x	x	x
RegWrite	1	1	1	0	0	0
MemWrite	0	0	0	1	0	0
Branch	0	0	0	0	1	0
Jump	0	0	0	0	0	1
ExtOp	x	0	1	1	x	x
ALUOp (符号)	“R-型”	Or	Add	Add	Subtr	xxx
ALUOp <2>	1	0	0	0	0	x
ALUOp <1>	x	1	0	0	x	x
ALUOp <0>	x	0	0	0	1	x

主控制器的输出 \rightarrow

RegWrite 信号的真值表


op	00 0000	00 1101	10 0011	10 1011	00 0100	00 0010
	R-type	ori	lw	sw	beq	jump
RegWrite	1	1	1	0	0	0

 


$$\text{RegWrite} = \text{R型} + \text{ori} + \text{lw}$$

$$\begin{aligned} &= !\text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& !\text{op}<3> \& !\text{op}<2> \& !\text{op}<1> \& !\text{op}<0> && (\text{R型}) \\ &+ !\text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& \text{op}<3> \& \text{op}<2> \& !\text{op}<1> \& \text{op}<0> && (\text{ori}) \\ &+ \text{op}<5> \& !\text{op}<4> \& !\text{op}<3> \& !\text{op}<2> \& \text{op}<1> \& \text{op}<0> && (\text{lw}) \end{aligned}$$

其他控制信号真值表

 

小结

 



设计处理器的五个步骤

1. 分析指令系统，得出对数据通路的需求
2. 选择数据通路上合适的组件
3. 连接组件构成数据通路
4. 分析每一条指令的实现，以确定控制信号
5. 集成控制信号，完成控制逻辑


多周期处理器



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY


回顾：单周期处理器

- 单周期处理器：一个时钟周期完成一条指令：

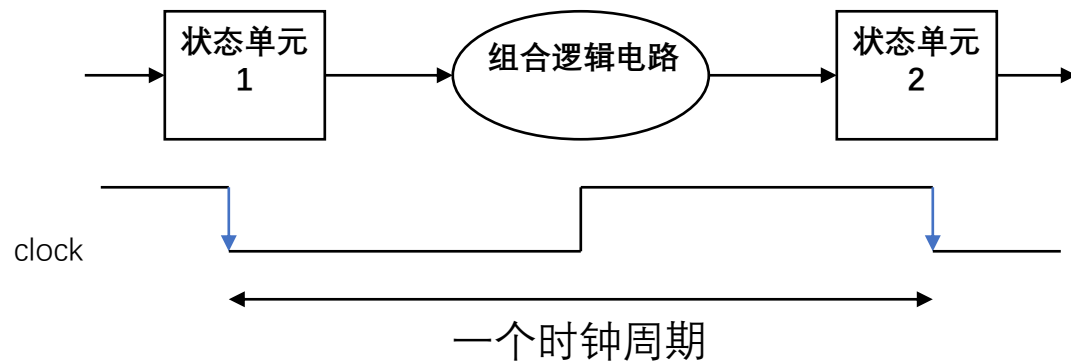

- 读状态单元的内容 -> 通过组合逻辑电路实现指令的功能 -> 将结果写入一个或多个状态单元
 - 状态单元：
例如：寄存器、存储器
 - 边沿触发
状态转换发生在时钟边沿

单周期处理器完整的数据通路

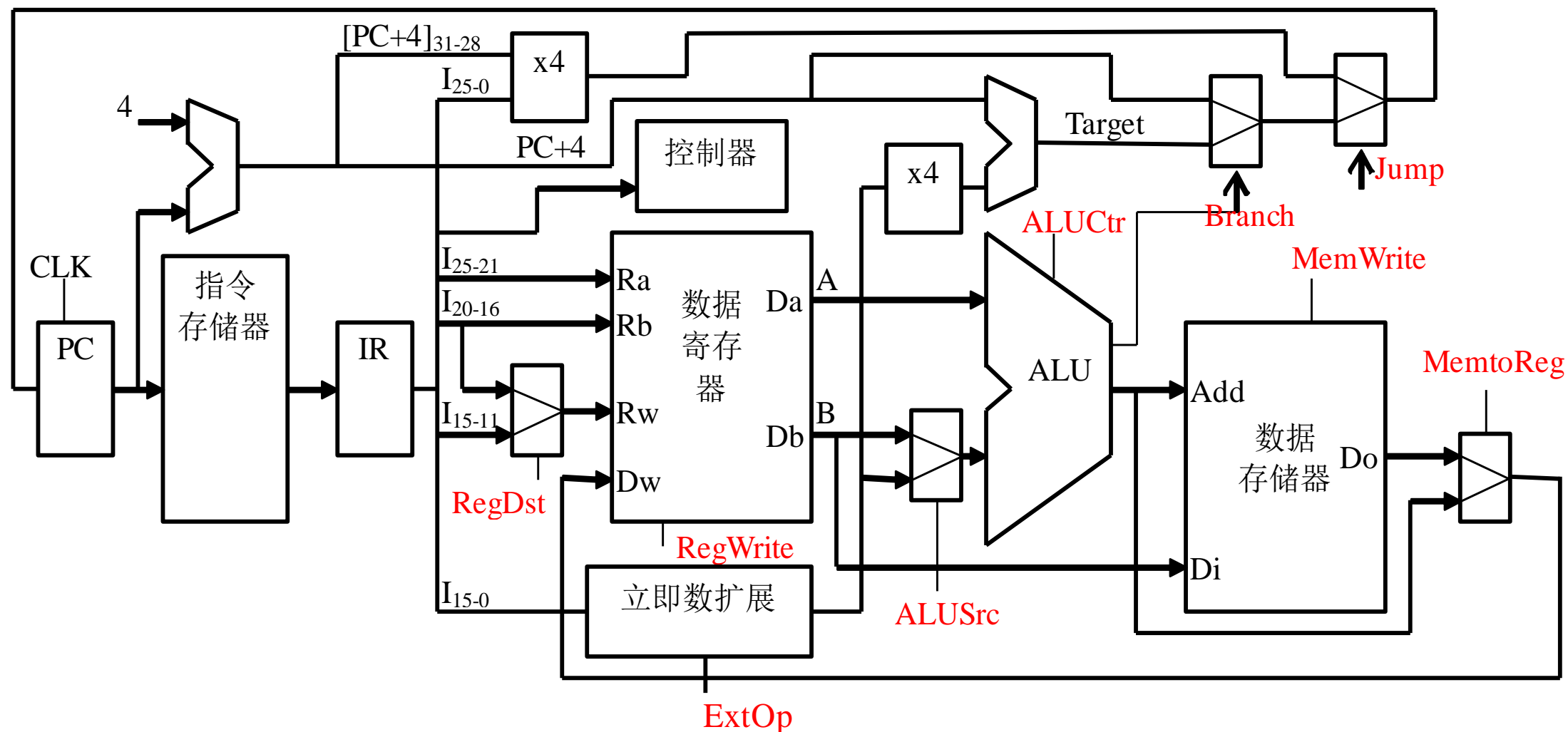

单周期处理器的性能分析

假定在具体实现中，以下主要组成部件的工作时间如下：


- 存储器: 200 ps; ALU 和加法器: 100 ps; 寄存器文件 (读 或 写): 50 ps
- 多路选择器、控制器、PC访问、符号位扩展没有延迟、连接线路也无延迟
- 不考虑寄存器建立时间和锁存延迟、不考虑时钟偏斜

□ 计算每条指令的延迟：

指令	I Mem	Reg Rd	ALU Op	D Mem	Reg Wr	合计
R型	200	50	100	0	50	400
load	200	50	100	200	50	600
store	200	50	100	200		550
beq	200	50	100	0		350
jump	200					200


单周期： Disadvantages & Advantages

- 时钟周期受限于最慢的一条指令（slowest instruction）

 


- 缺点： 芯片面积的浪费，
 - 某些功能部件 (例如：加法器) 在一条指令周期内只能使用一次，同一个部件需要多个。
- 优点： 简单、容易理解

解决方案1：多周期完成一条指令

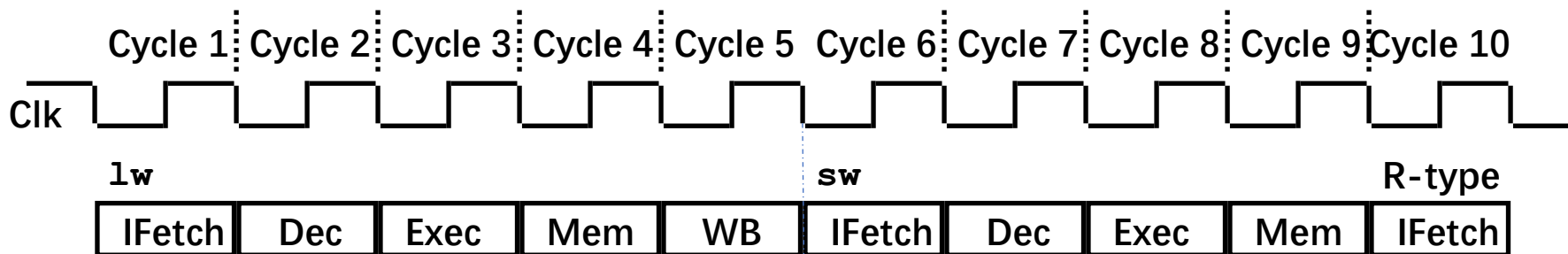


- 每条指令所花的时钟周期不相同
 - 时钟频率变快
 - 不同指令所需的时钟周期不同
- 一个部件在不同的周期可以重复使用
 - 不需要增加新部件

专用通路的多周期处理器

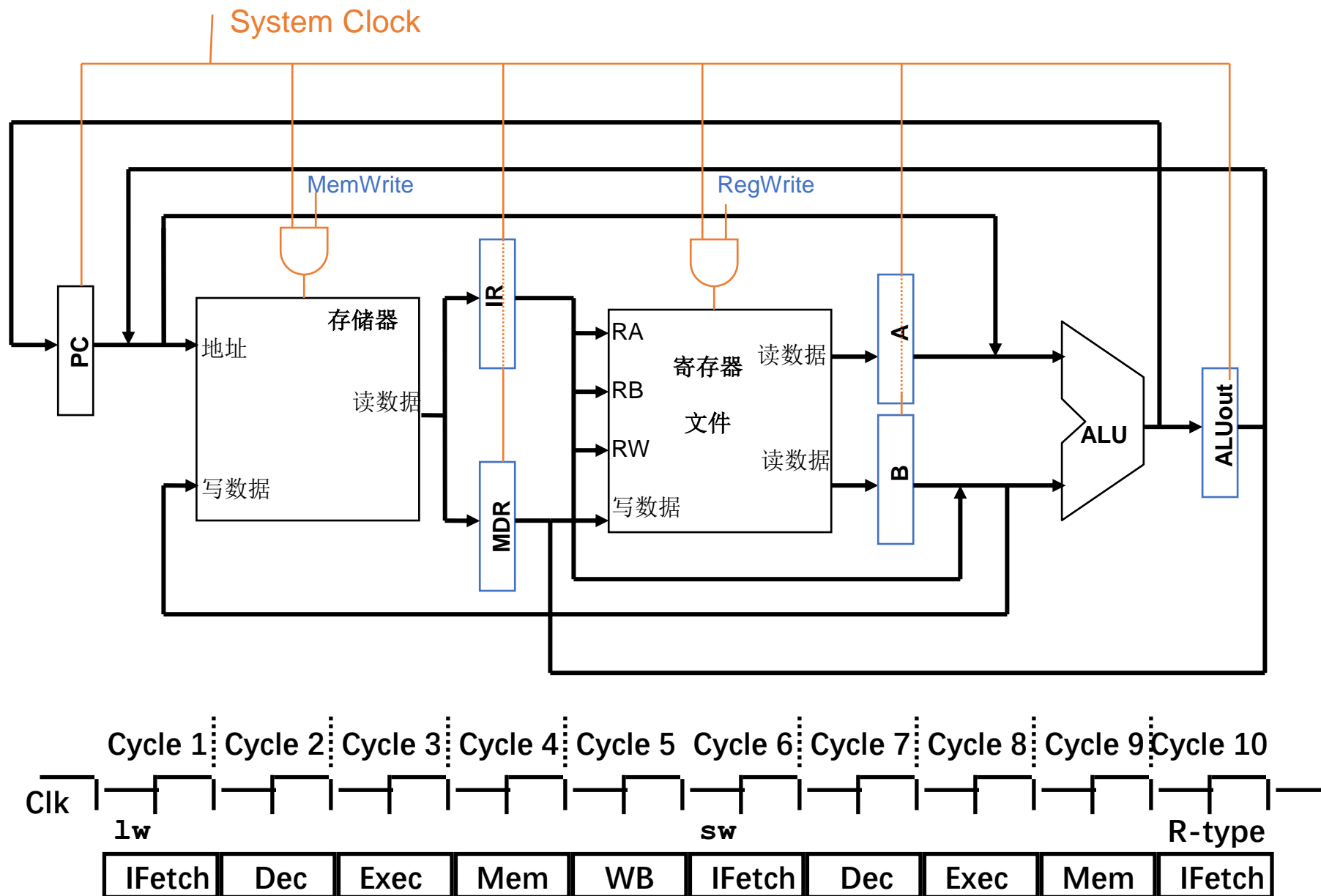


单周期 vs. 多周期的时序


单周期实现:

 


多周期实现:

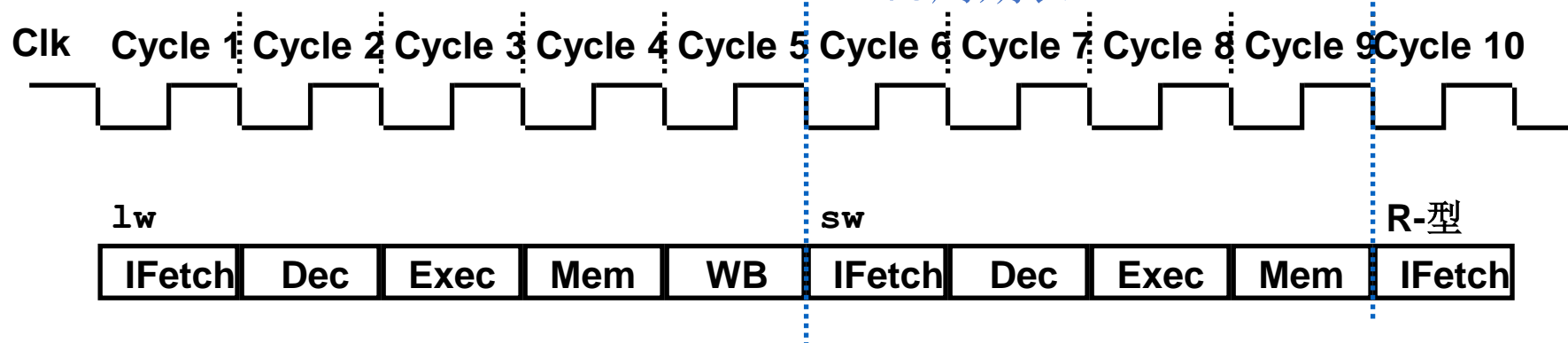


单总线结构的多周期处理器

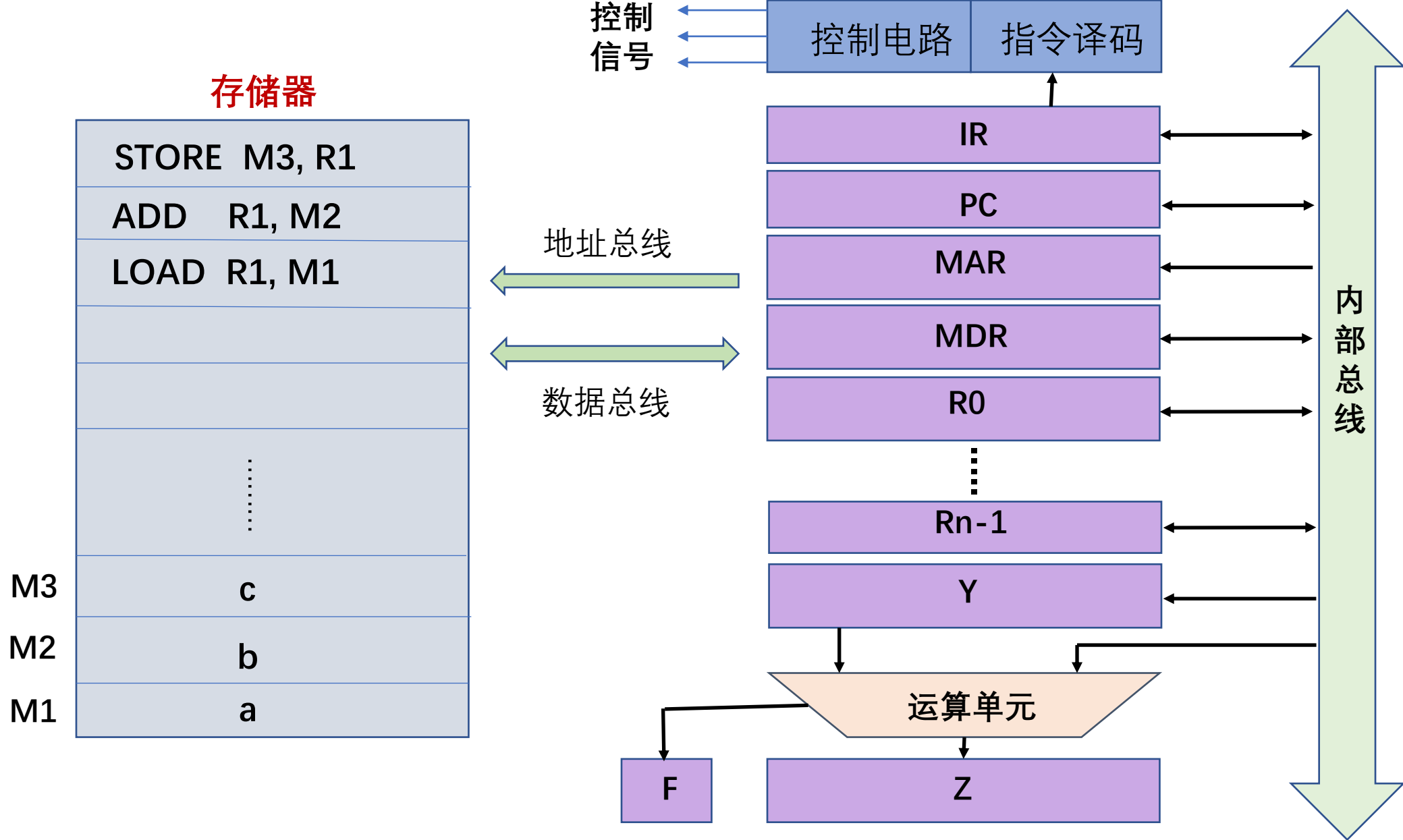

单总线结构处理器的指令执行流程

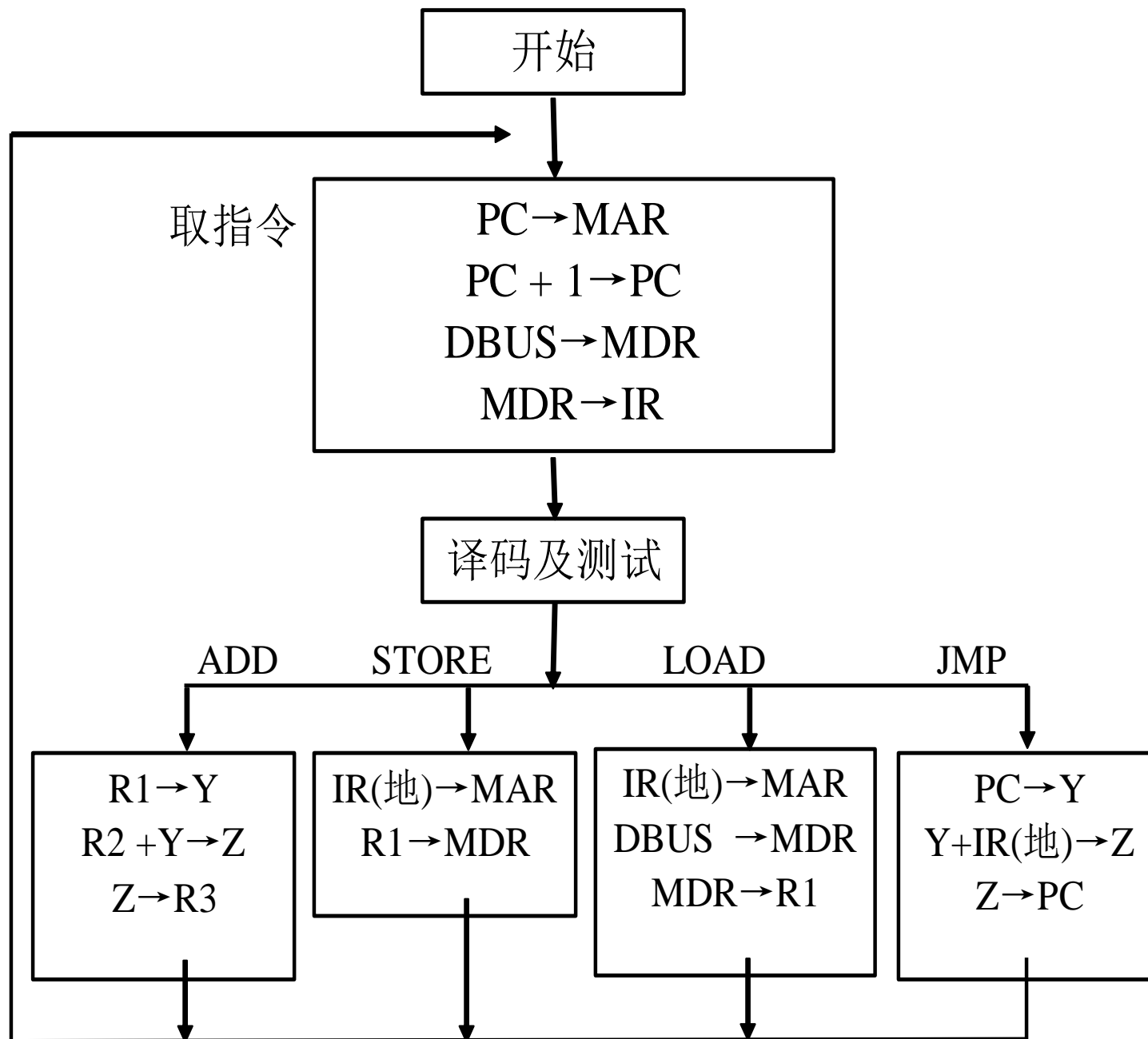

指令周期的基本概念

 

- 时钟周期: T , 节拍脉冲
- 机器周期, CPU 周期: 从内存读出一条指令的最短时间
- 指令周期: 从内存取一条指令并执行该指令所用的时间。由若干个CPU周期组成。一个CPU周期又包含若干个时钟周期 (节拍脉冲)







小结

- 分析了单周期处理器的缺点和优点
- 介绍了多周期处理器的特点
- 接下来：
 - 多周期处理器的进化：流水线处理器

举例：洗衣房

   
- Washer takes 30 minutes
- Dryer takes 40 minutes
- Folder takes 20 minutes



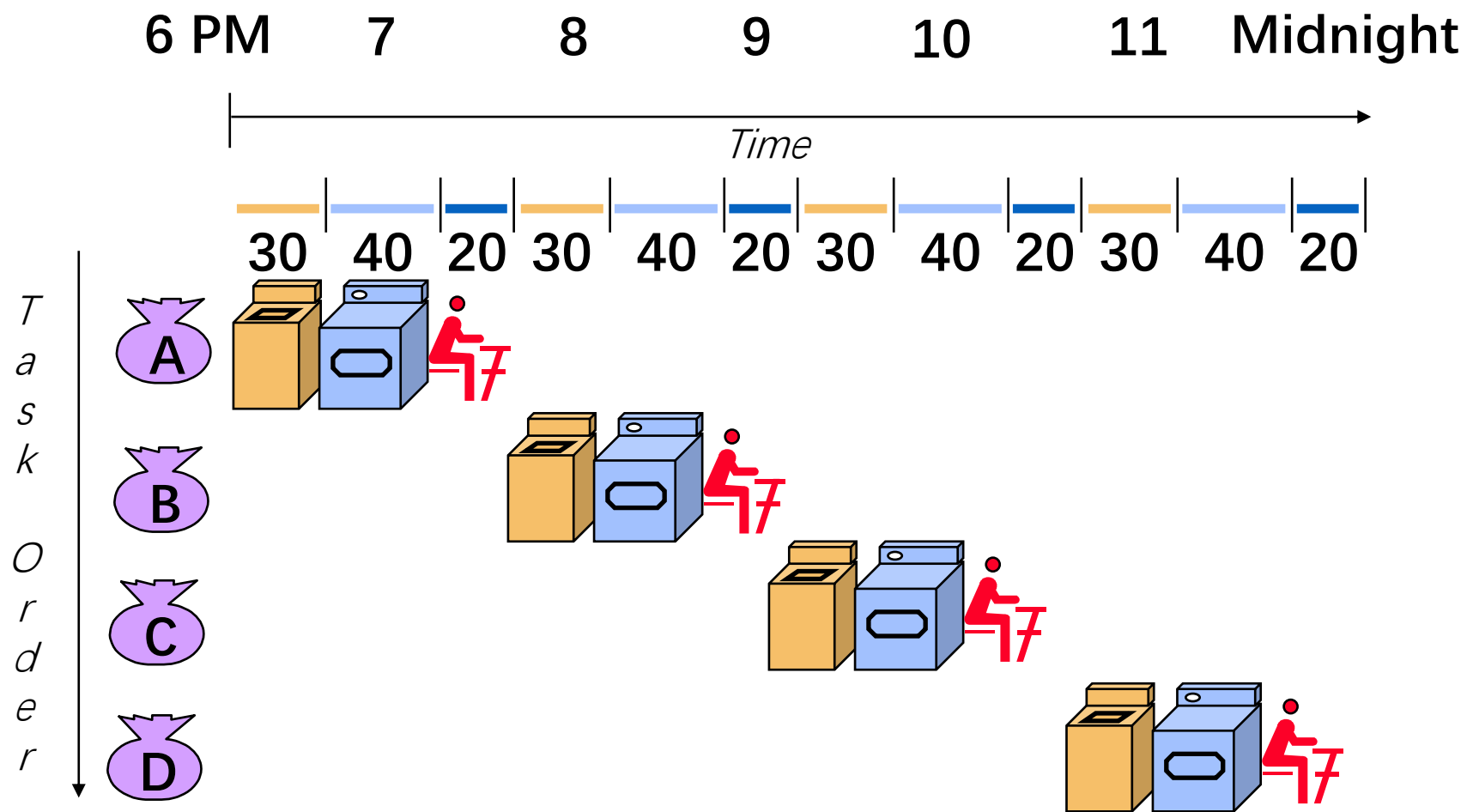

- 顺序执行， 4个任务共花费6小时

流水化的洗衣房: 尽快开始工作

 

回顾：Load指令的五个阶段 lw rt, rs, imm16

Step1	Step2	Step 3	Step 4	Step5
Ifetch	Reg/Dec	Exec	Mem	Wr

- Ifetch: 取指令 fetch instruction, PC+4

Instruction MEM、Adder（加法器）

- Reg/Dec : 读寄存器、指令译码 Register Reading, Decoding

Reg (read)、decoder（译码器）

- Exec: 计算存储器地址 Computer MEM Add

Extender（立即数扩展）、ALU（运算单元）

- Mem : 读数据存储器 read from Mem

Data Mem


- Wr: 写寄存器 Write to Reg

Reg (write)

易于流水化:

每一个阶段使用不同的资源（寄存器的读和写一个并行执行，后面再讨论）

将Load指令的执行流水化

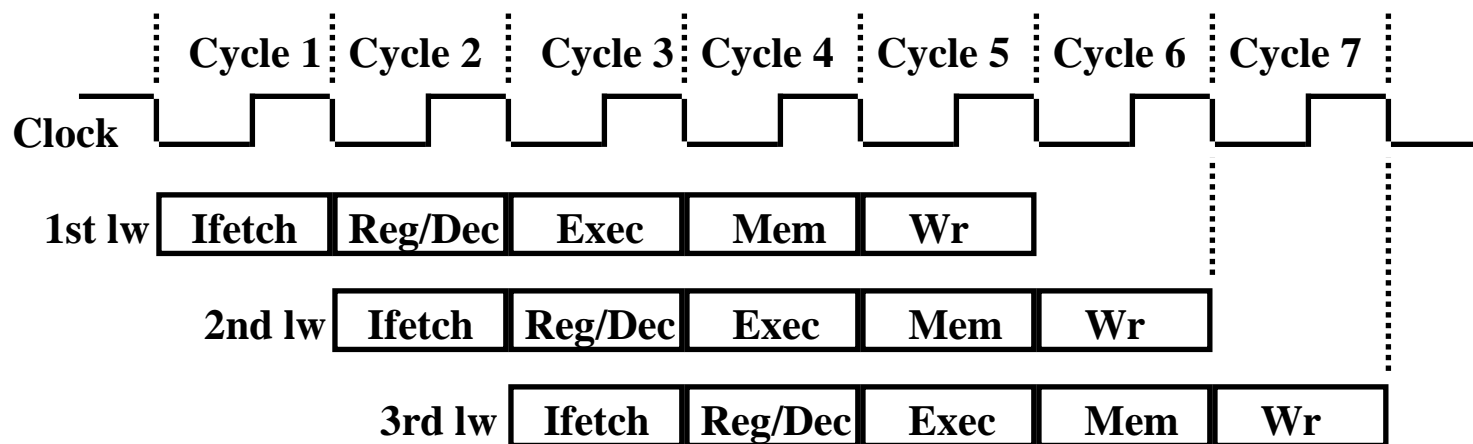


- 在数据通路上有五个功能单元:
 - 指令存储器: Instruction Memory : Ifetch (取指令) 阶段
 - 寄存器文件的读端口 (bus A and busB) : Reg/Dec (读寄存器/译码) 阶段
 - 算术逻辑运算单元 ALU: Exec (执行) 阶段
 - 数据存储器 Data Memory : Mem (访存) 阶段
 - 寄存器文件的写端口(bus W) : Wr (写结果) 阶段

MIPS 流水化


- 容易流水化
 - 1. 所有指令等长 (32 bits)
 - 可以在第一阶段内完成取指， 第二阶段完成译码
 - 2. 指令格式少，（三种）
 - 都可以在第二段读寄存器
 - 3. 只有loads and stores指令能访问存储器
 - 都可以在第三阶段计算存储地址
 - 4. 每条指令最多写一个结果
 - 在最后阶段完成，例如在MEM阶段 或 WB阶段写结果

R型指令： 只需要4阶段

 


ADD and subtract
add rd, rs, rt
sub rd, rs, rt

 - Ifetch: 从指令存储器中取指令
- Reg/Dec: 取寄存器内容 、指令译码
- Exec: 使用ALU对从两个寄存器中取出的操作数进行运算
- Wr: 将 ALU 结果写入寄存器文件



R型指令和 Load指令流水执行

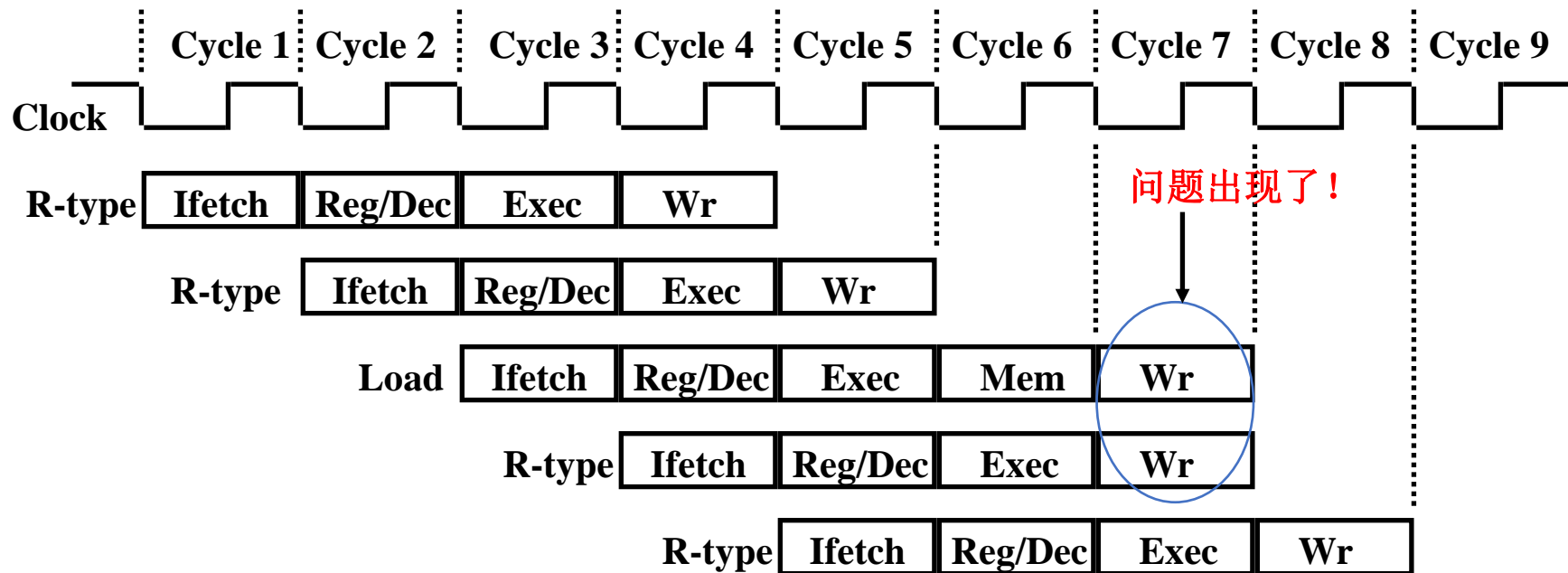


出现了资源冲突:

两条指令要在同一个时间段使用寄存器写端口


只有一个寄存器写端口

解决方案：每条指令都有相同的流水段数

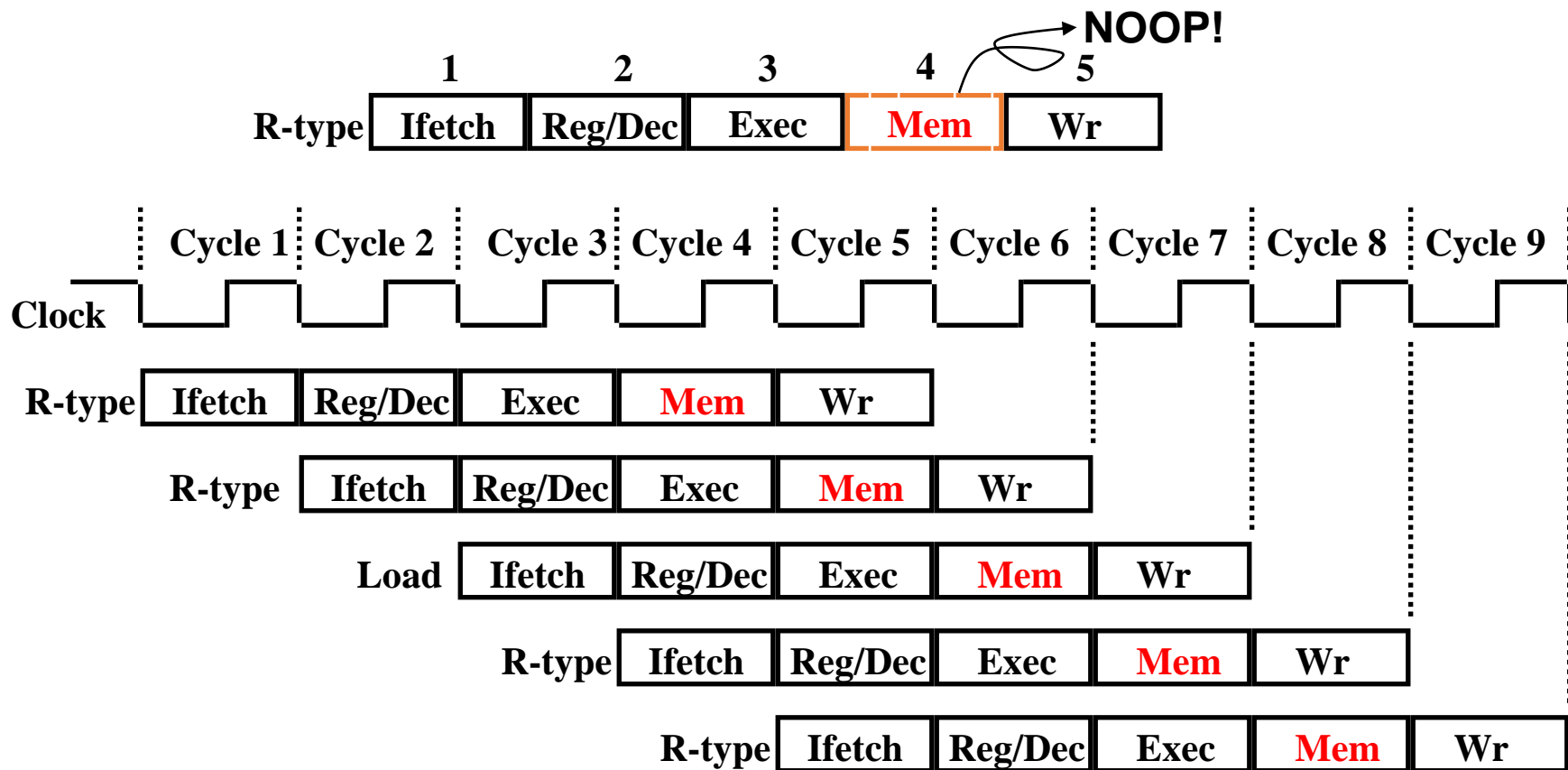- R型指令的 Write 阶段推后一周期:
 - 写寄存器推迟到第五段
 - MEM 段是一个空（NOOP）操作.



Store指令

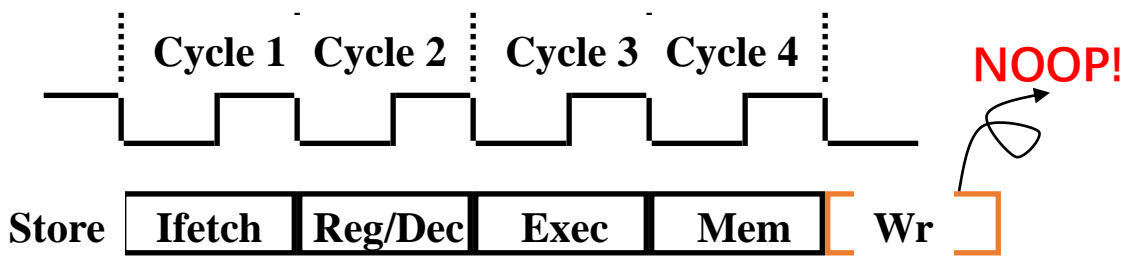


STORE指令:
sw rt, rs, imm16

- Ifetch: 取指令
 - Fetch the instruction from the Instruction Memory
- Reg/Dec: 取寄存器内容、指令译码
- Exec: 计算存储器地址
- Mem: 将数据写入数据存储器

加一个空阶段，让所有指令的执行段数保持一致


Beq指令

 

BRANCH
beq rs, rt, imm16

- Ifetch:取指令
- Reg/Dec:取寄存器内容 、指令译码
- Exec:
 - 比较两个操作数,
 - 计算转移目标地址
- Mem:
 - 将 计算好的目标地址送给 PC 输入端
- Wr : 空操作

理想的指令流水线

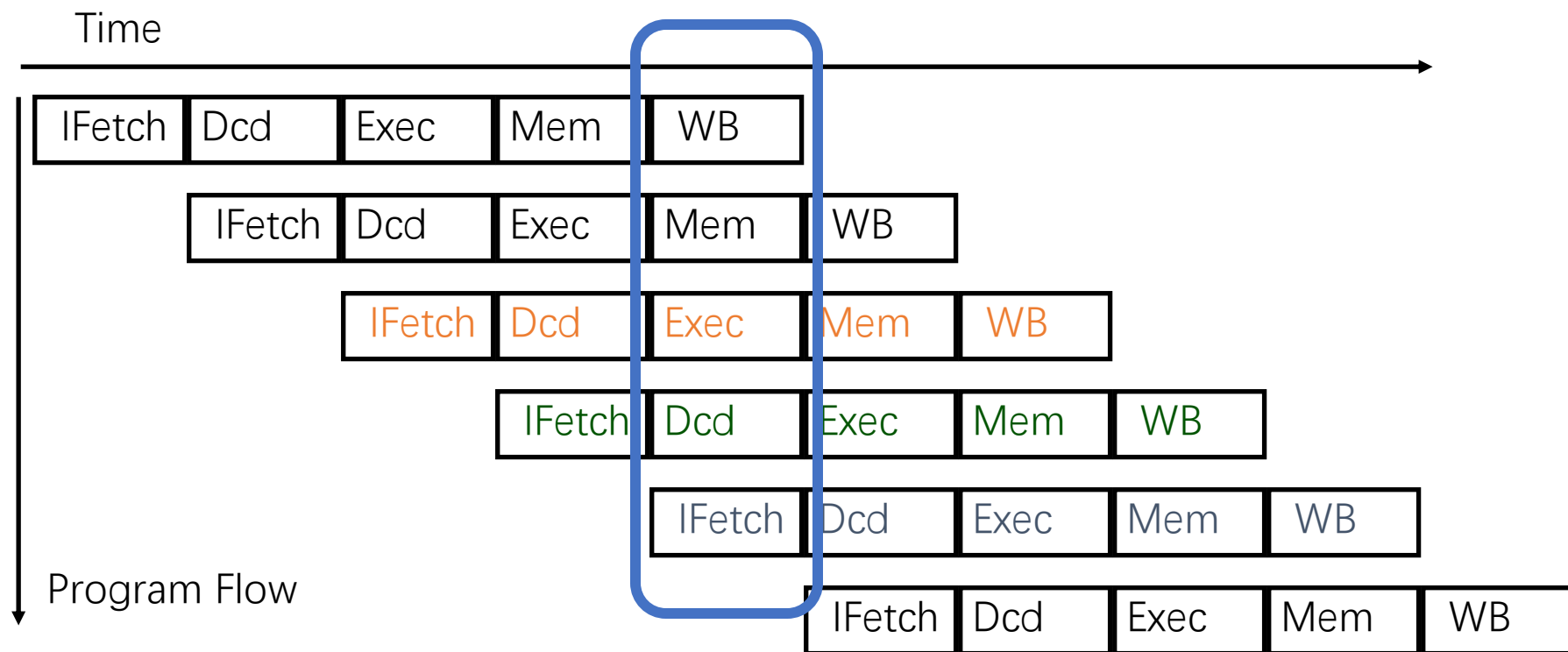


理想情况下，每一个周期
完成一条老的指令；
开始一条新的指令。达到CPI=1；
CPI: 完成一条指令所花的周期数

指令流水线的实现




基本指令流水线

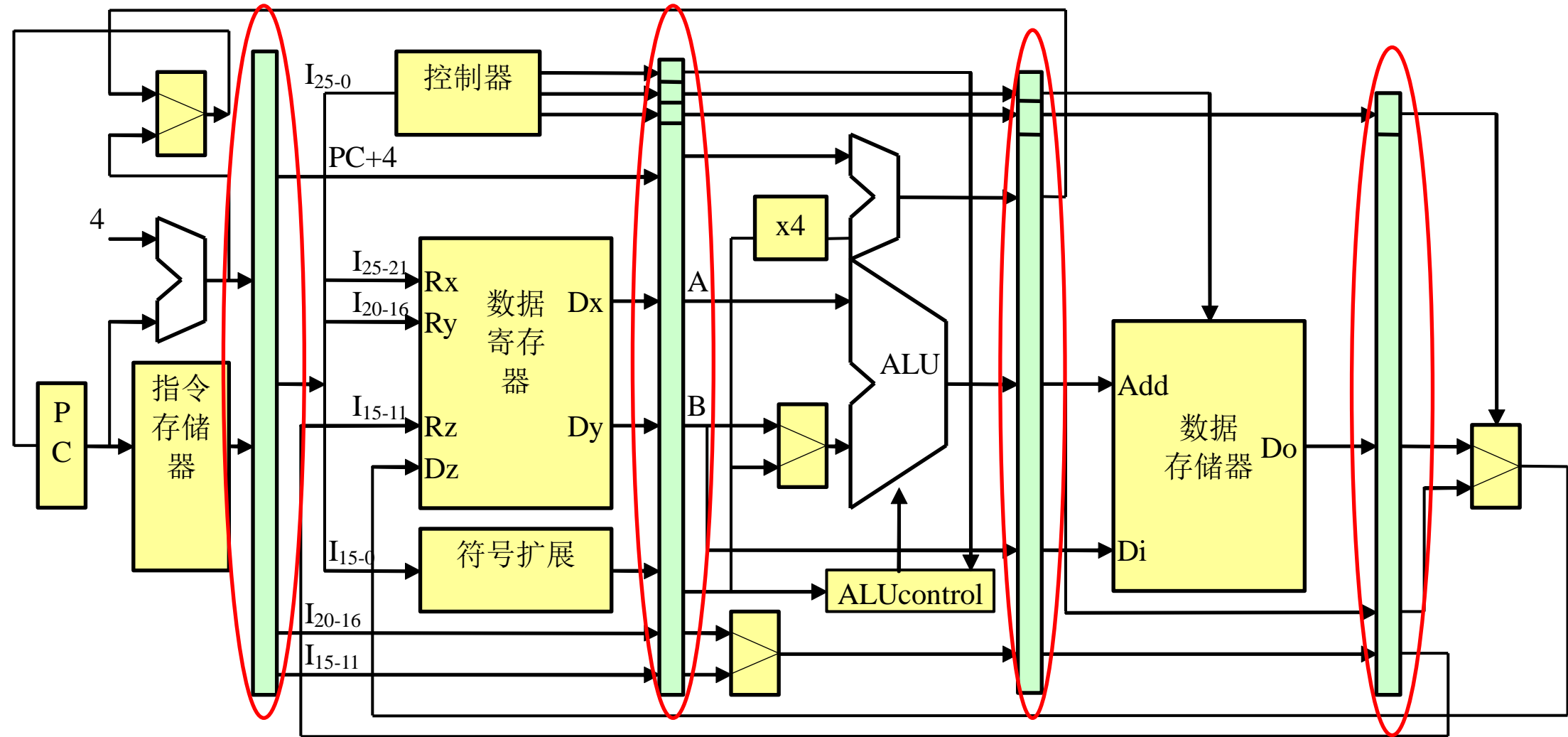


取指令流水段

- 10: : lw \$1, 0x100(\$2)

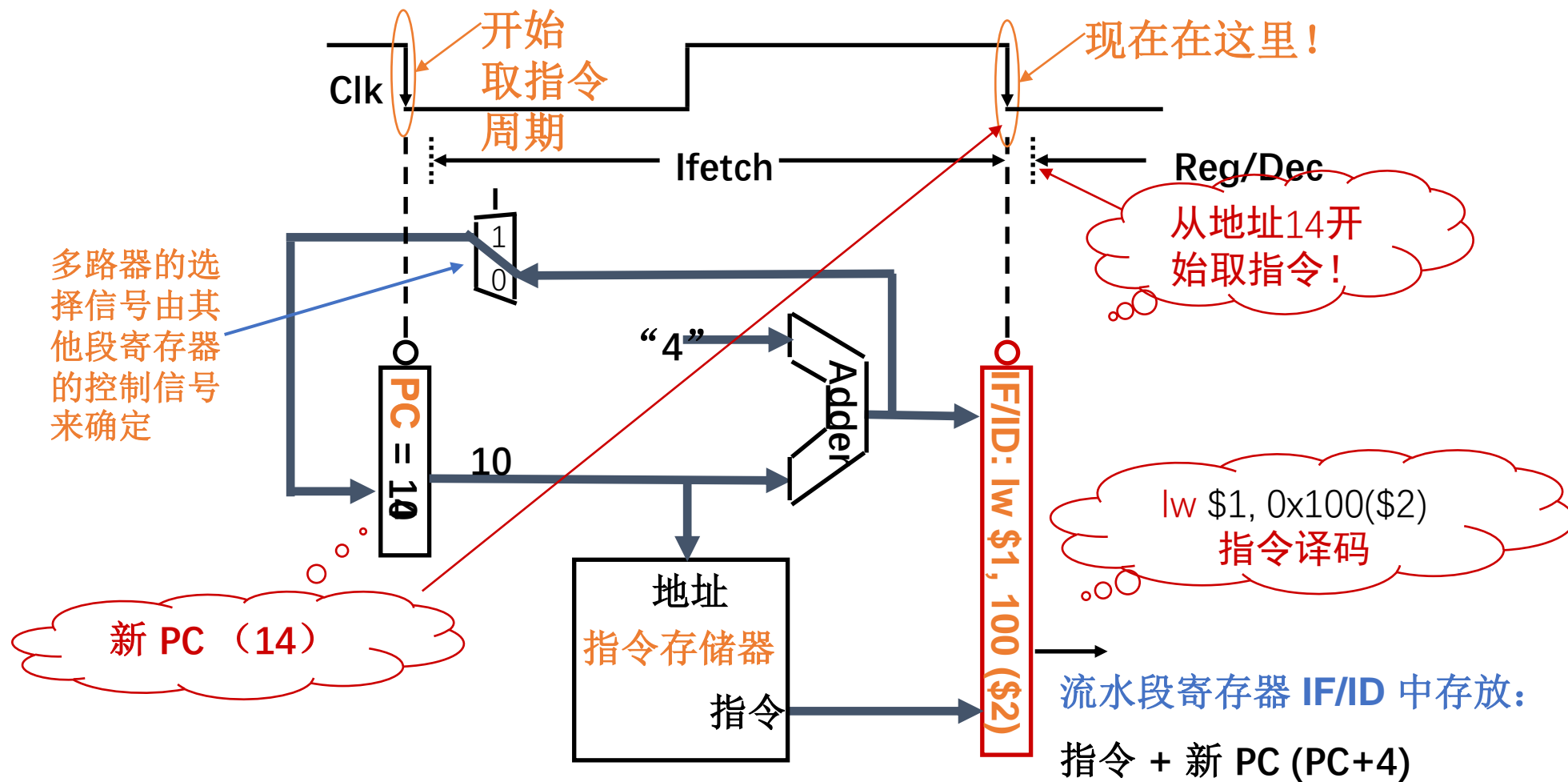


回顾：单周期处理器控制信号的生成

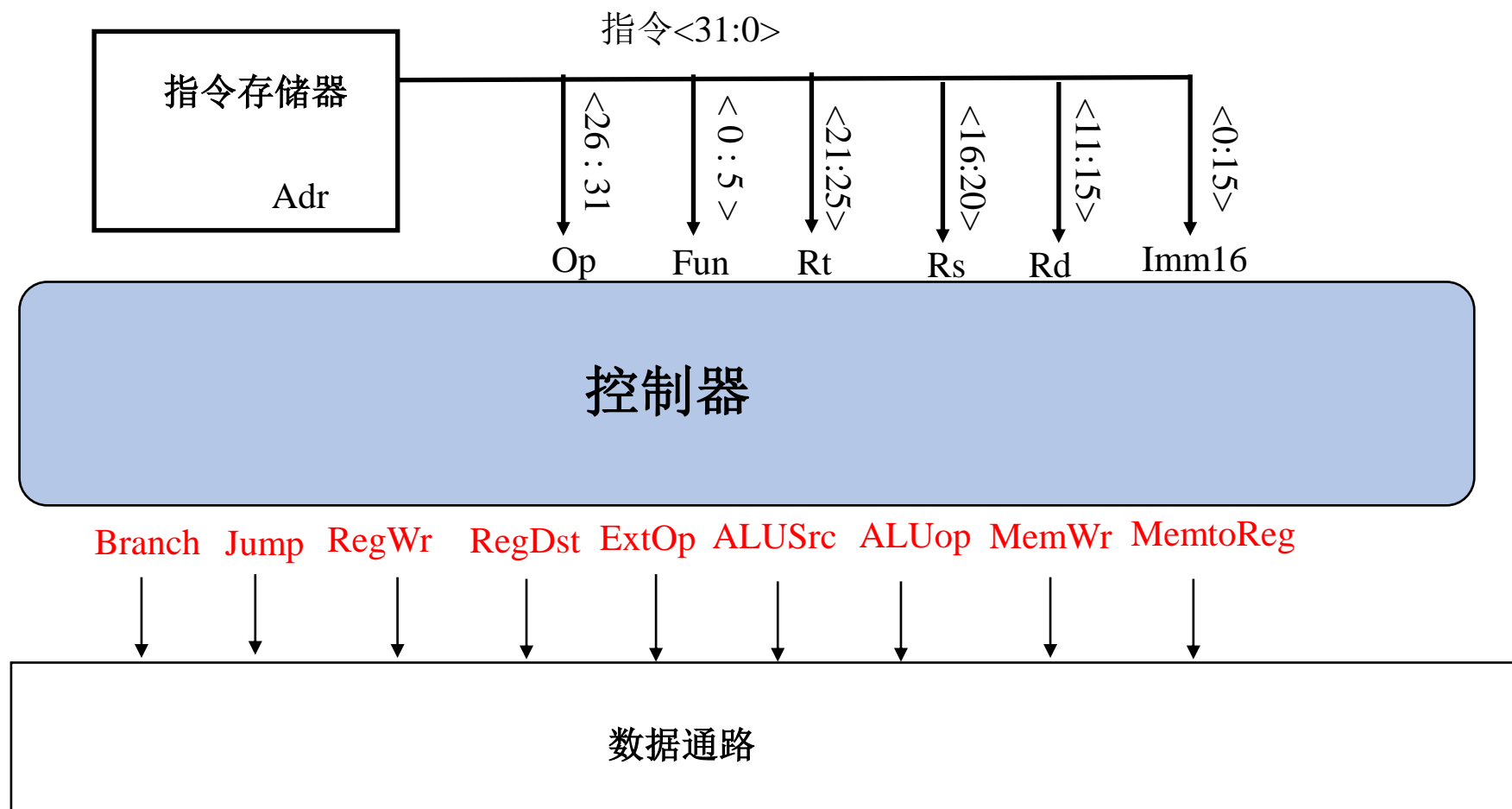

控制信号的传递

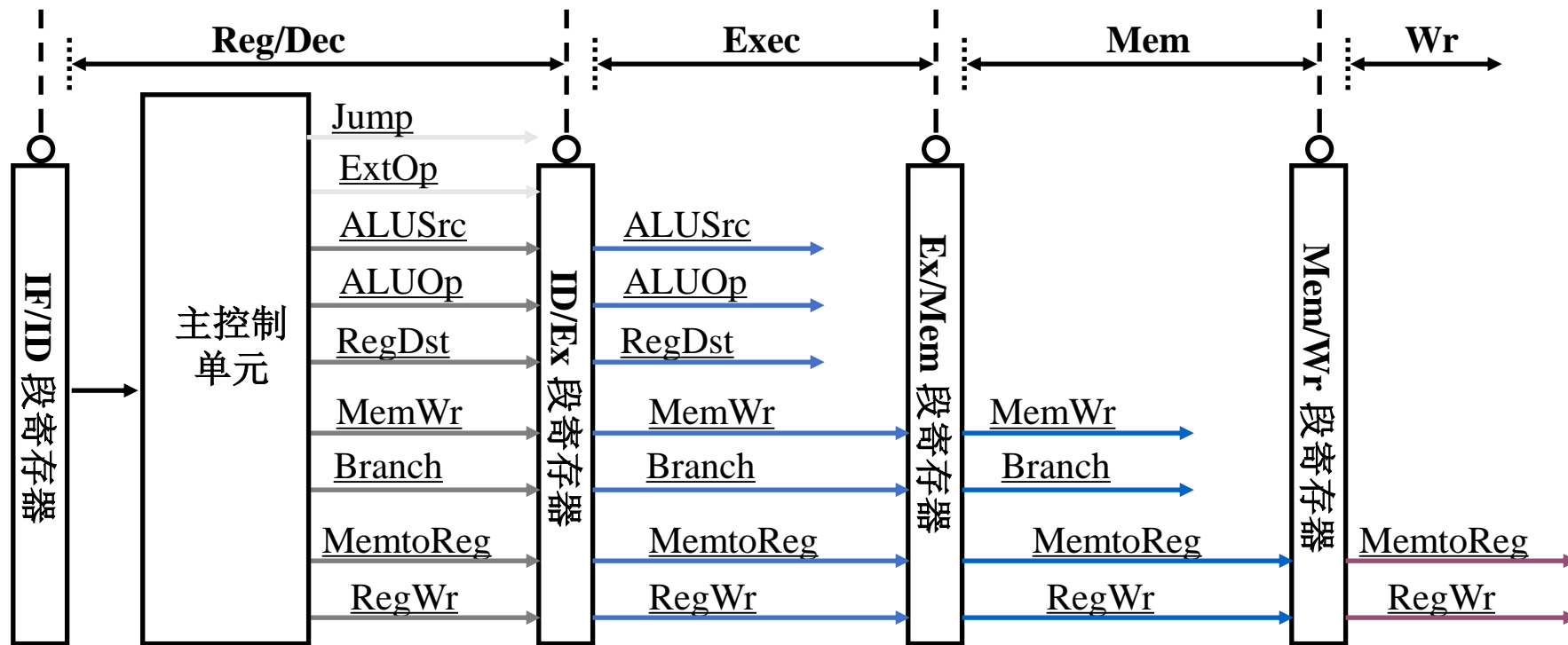
- 主控制单元在译码段（**Reg/Dec**）产生所有控制信号
 - Exec 段需要的控制信号，在一周期后使用
 - Mem 段需要的控制信号，在两周期后使用
 - Wr 段需要的控制信号，在三周期后使用




流水线各阶段所需的控制信号

- Ifecth（取指段）：PC 不需要控制信号
- Dec/Reg（译码）段不需要控制信号
 - ExtOp：1- 带符号位扩展；0- 无符号数，高位填零扩展
 - Jump: 是否跳转指令
- Exec（执行段）
 - ALUSrc：1- 来自于扩展器；0- 来自于 bus B
 - ALUOp: 用于控制ALU完成的功能
 - RegDst：1- Rd；0- Rt
- Mem（访存段）
 - MemWr：1: 写，0: 其他
 - Branch：1: 转移，0: 其他
- Wr（写回段）
 - MemtoReg：1- 数据存储器的输出；0- ALU的输出
 - RegWr：1: 写寄存器，0:其他


转移指令如何设置PC

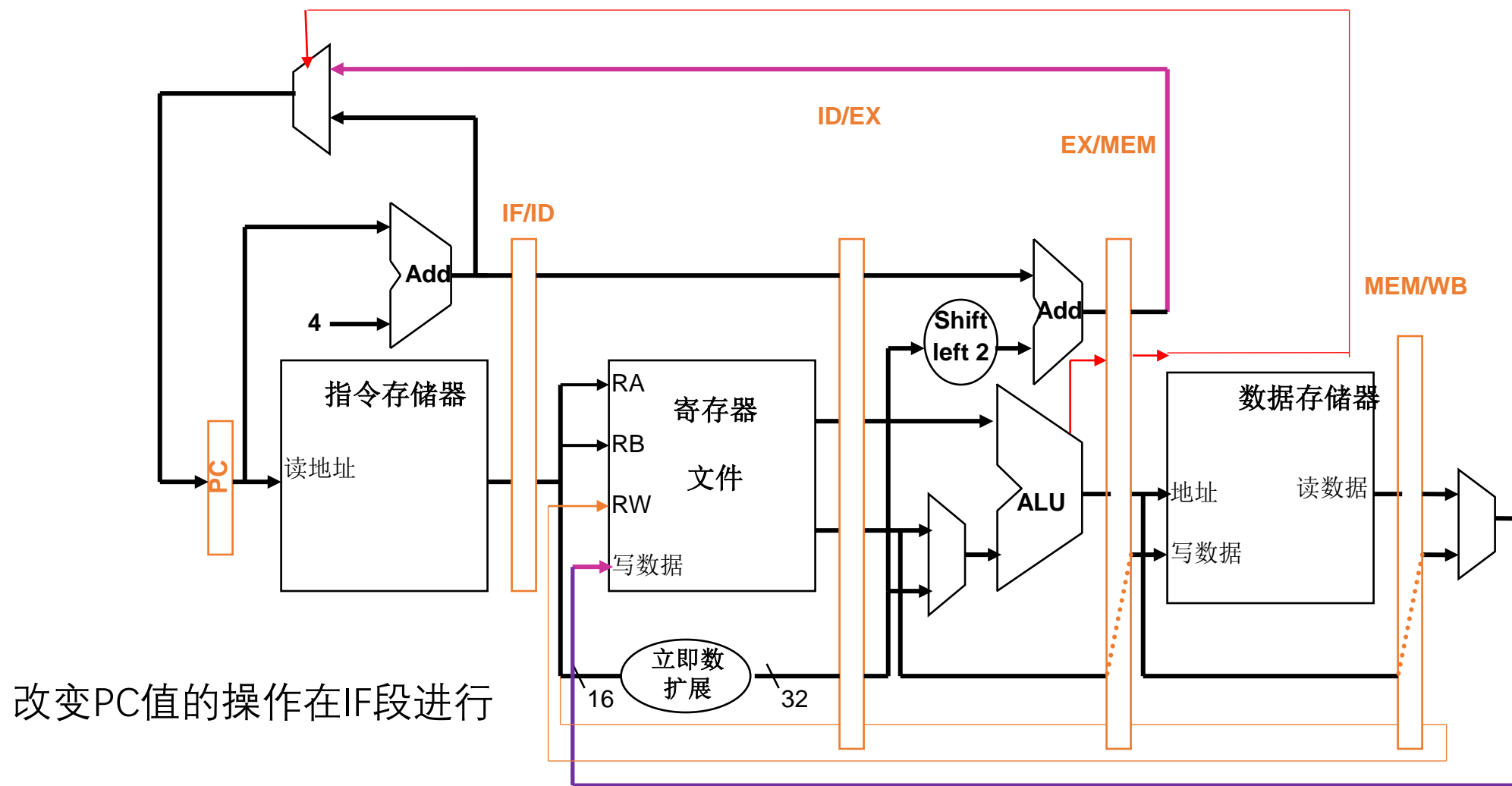

五阶段流水线的实现

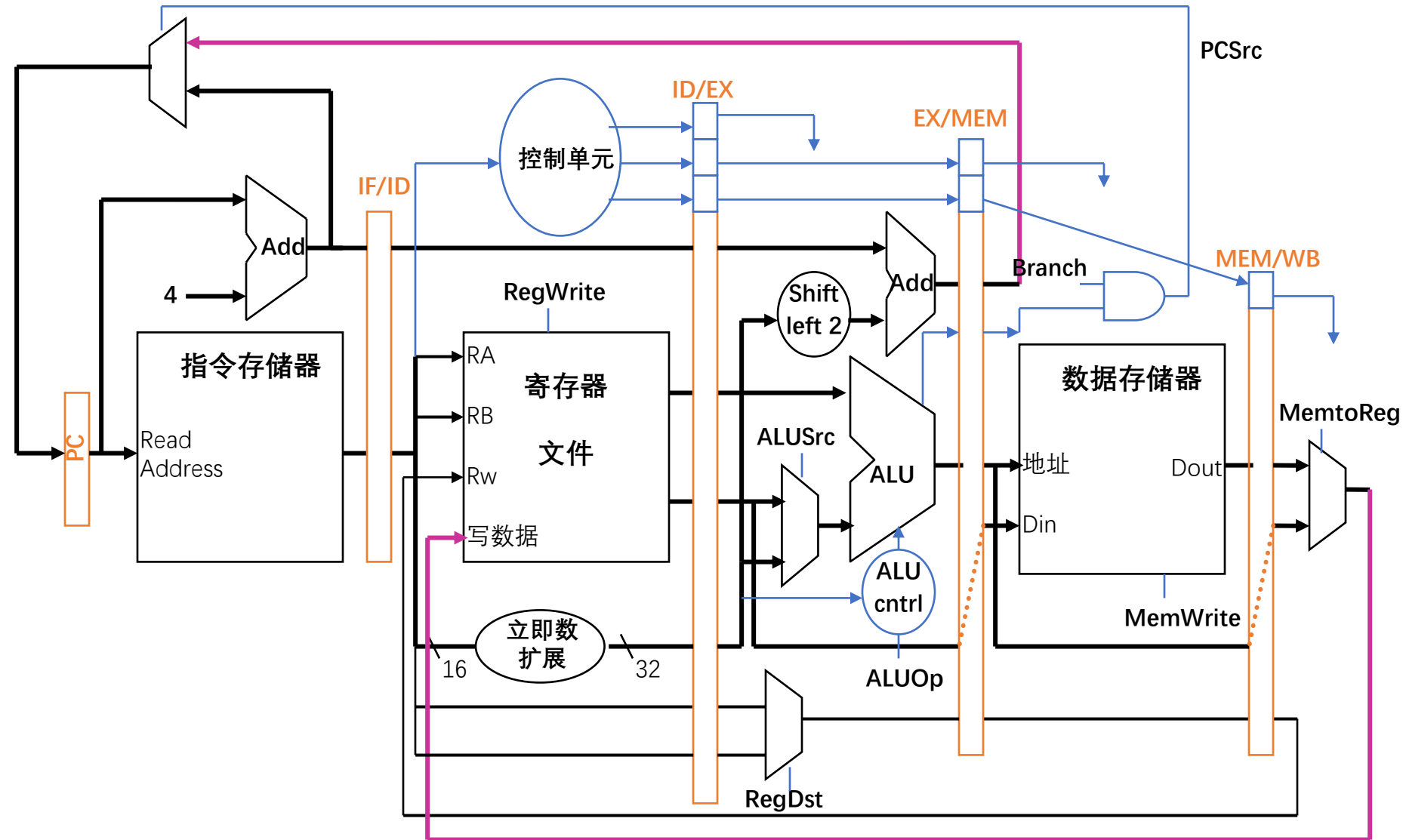

五阶段流水线：段寄存器

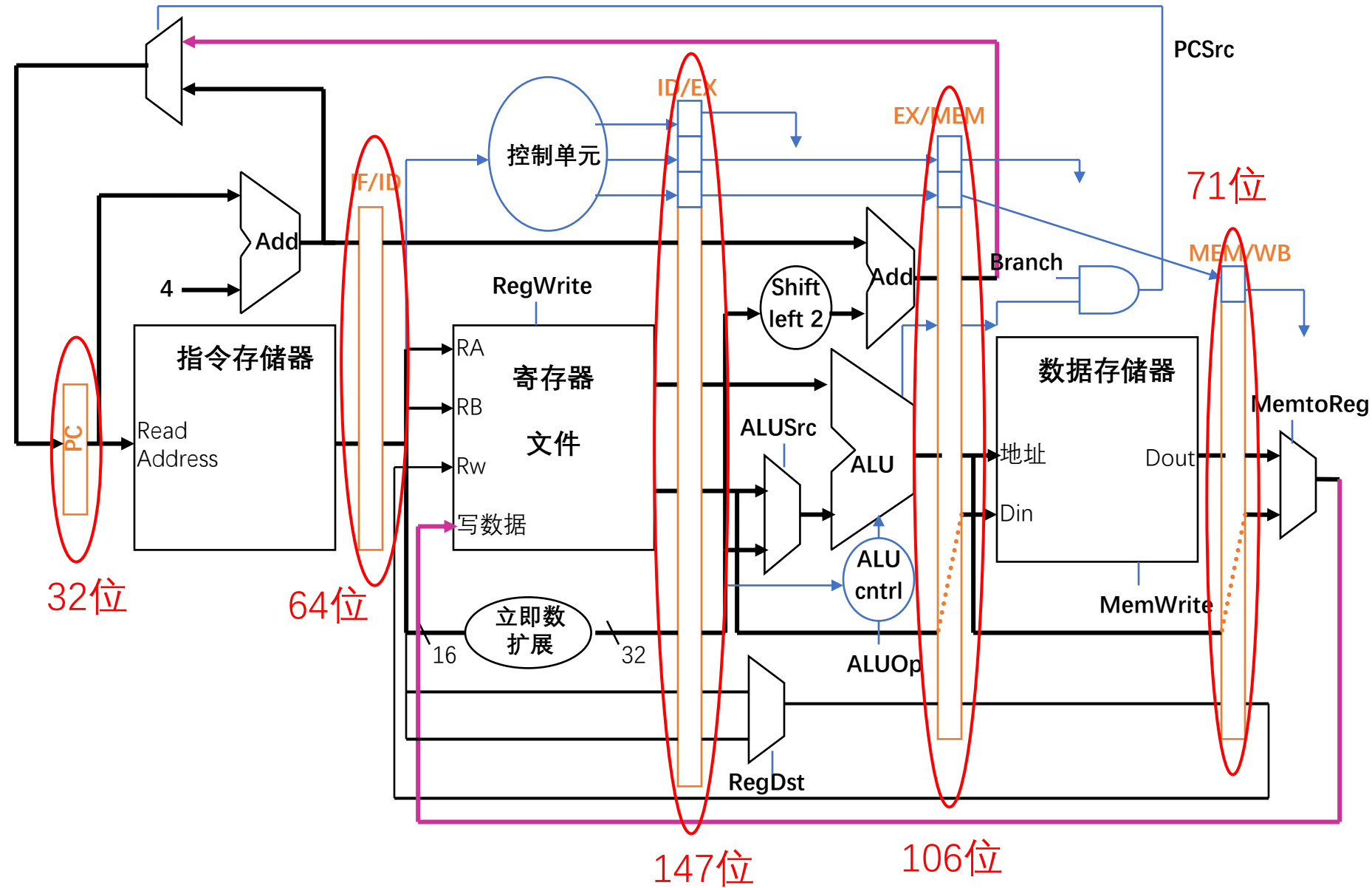

小结

- 五阶段流水线处理器的实现
- 控制信号逐级传递
- 各段寄存器中存储的内容

谢谢！

